

Simulace a syntéza

Jan Kořenek, Jiří Matoušek

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Božetěchova 2, 612 66 Brno

korenek@fit.vutbr.cz



- ***Příklad analýzy obvodu***
- Simulace obvodů
- Logická syntéza
- Ukázka práce s vývojovými nástroji

```
Architecture behv of ent_obvodu is
    signal D0,D1,D2,D3      : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal m1,m2,m          : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal r_m1,r_m2, r_m   : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    m1 <= D0 when (D0>D1) else D1;
    m2 <= D2 when (D2>D3) else D3;

    process (CLK, m1)
    begin
        if CLK'event AND CLK='1' then
            r_m1 <= m1;
        end if;
    end process;

    process (CLK, m2)
    begin
        if CLK'event AND CLK='1' then
            r_m2 <= m2;
        end if;
    end process;


    m <= r_m1 when (r_m1>r_m2) else r_m2;

    process (CLK, m)
    begin
        if CLK'event AND CLK='1' then
            r_m <= m;
        end if;
    end process;
end behv;
```

Analyzujte zdrojový kód a zjistěte:

- Jaké je schéma obvodu?
- Kolik je v obvodu registrů?
- Je zpracování dat D0 až D3 řetězeno do více stupňů?
- Odvoďte maximální frekvenci obvodu, pokud zpoždění všech kombinačních obvodů je 3 ns, zpoždění na vodičích je 1 ns a setup time je 1 ns.

Schéma obvodu

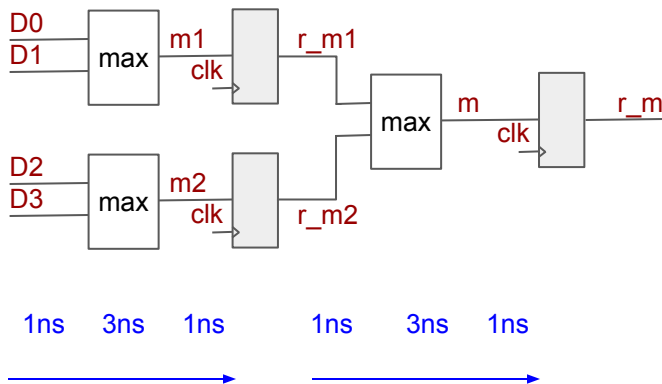

V obvodu jsou celkem tři registry

Zpracování dat D0 až D3 je zřetězeno do dvou stupňové linky.


Maximální frekvence hodin:

$$\begin{aligned} T_{\min} &= t_{\text{wire}} + t_{\text{KLS}} + t_{\text{setup}} = \\ &= (1+1) + 3 + 1 = 6 \text{ ns} \end{aligned}$$

$$f_{\max} = 1/T_{\min} = \frac{1}{6} = 166,7 \text{ MHz}$$

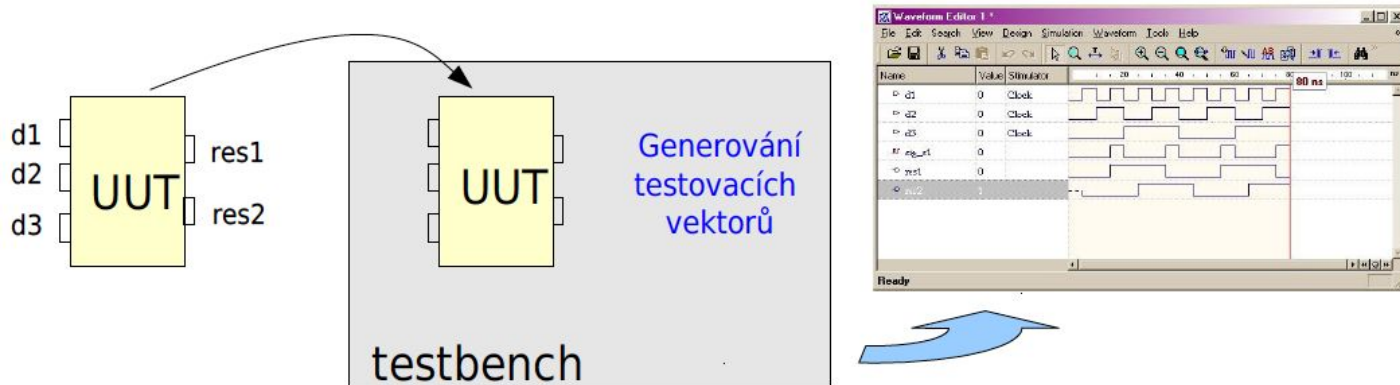- Příklad analýzy obvodu
- ***Simulace obvodů***
- Logická syntéza
- Ukázka práce s vývojovými nástroji

- Testování VHDL komponent v prostředí VHDL





- Testbench obvykle obsahuje
 - Instanci vyvíjené komponenty označenou jako UUT (Unit Under Test)
 - Generátor testovacích vektorů
 - Monitorování a ověřování reakcí UUT

- Nástroj pro automatizovanou analýzu chování obvodu popsaného v HDL

```
entity testbench is
end entity testbench;

architecture arch of testbench is
    signal in1, in2, in3, y: std_logic;
begin
    UUT : entity work.mux
    port map(
        ...
    );

      test : process
    begin
        ...
        wait;
    end process;
end architecture;
```




- HDL popis obvodu je možné modelovat a simulovat
- Simulací myslíme **analýzu chování obvodu** (jeho vnitřních prvků a výstupů) v závislosti na:
 - vstupních hodnotách (kombinační obvody), nebo
 - počátečním stavu a posloupnosti vstupních hodnot (sekvenční obvody)
- simulace probíhá ve virtuálním prostředí (testbench) a využívá model obvodu (HDL popis)
 - není třeba provádět syntézu => **významná úspora času**

- **ModelSim** (Mentor Graphics)
 - nejrozšířenější HDL simulátor v rámci vývoje pro FPGA
- VCS (Synopsys)
- NCSim (Cadence)
- **ISim**, **XSim** (Xilinx)
 - integrované v nástrojích od Xilinx

- Spouští se příkazem **vsim**

Library

Zdrojové soubory
dostupné v simulaci

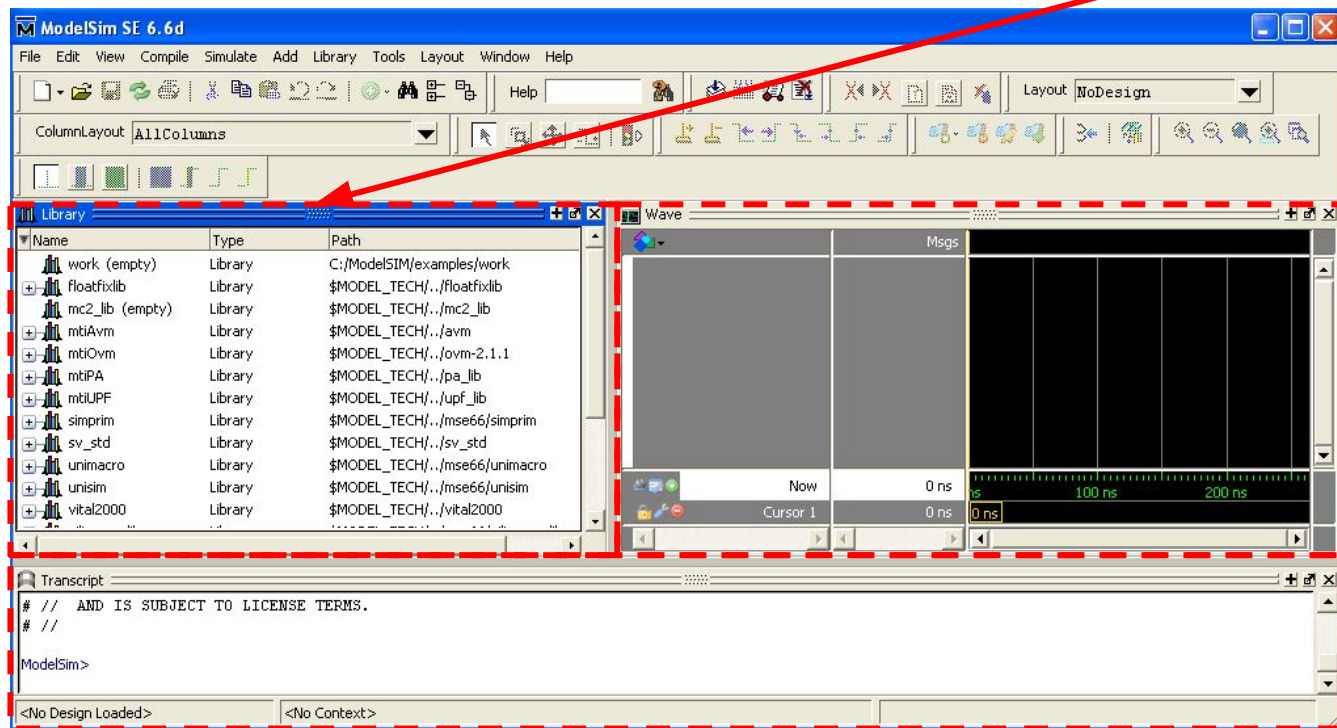



Wave

Okno časového
diagramu

Transcript


Okno příkazové
řádky

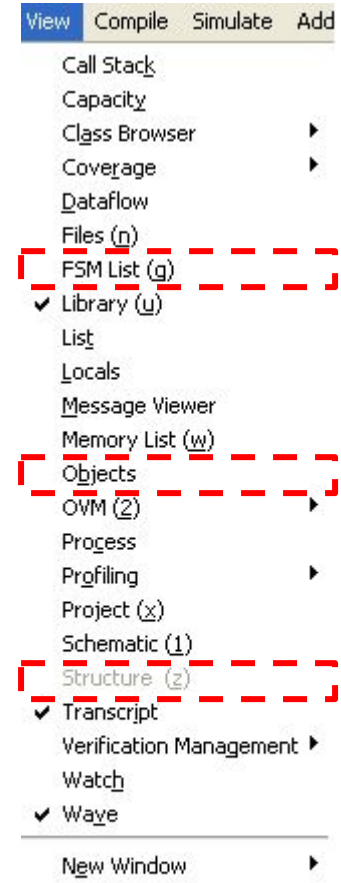 - Další užitečná okna dostupná v menu **View**
 - FSM List
 - Objects
 - Structure
- Pro organizaci oken lze využít předdefinovaná **rozvržení**, nebo okna uspořádat ručně




Postup činnosti:

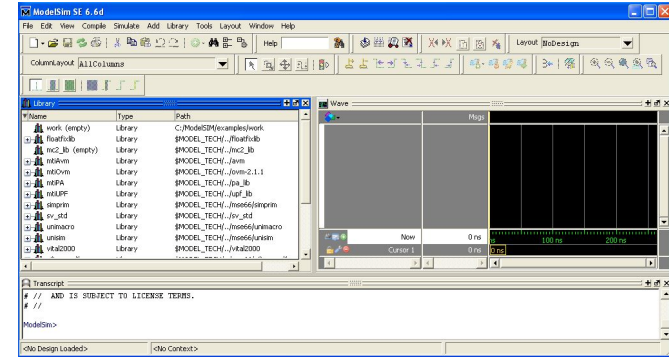1. Vytvoření projektu
2. Kompilace zdrojových souborů
3. Inicializace simulace
4. Konfigurace časového diagramu
5. Spuštění simulace
6. Analýza výstupů simulace



- Celý postup je možné realizovat prostřednictvím **GUI** nebo pomocí **příkazové řádky**


- Pomocí GUI
 - File > New > Project...

 

- V příkazové řádce:
 - `project new <homedir> <name>`
 - `project addfile <filename>`

- Pomocí GUI

- Compile > Compile All

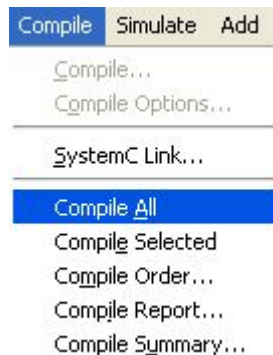


- V příkazové řádce:

- `vcom -work <libpath> <file> ...` (VHDL soubory)
 - `vlog -work <libpath> <file> ...` (Verilog soubory)

- ***Kompilaci je potřeba provést ve správném pořadí!***



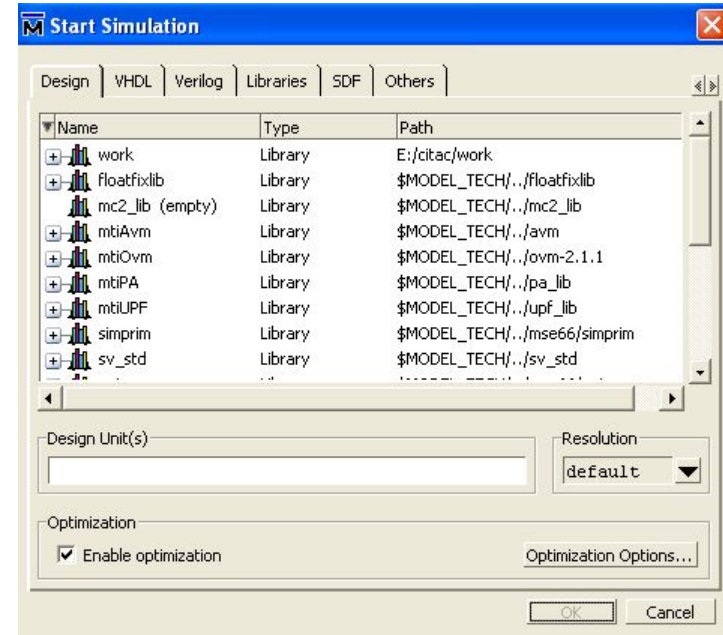
- Pomocí GUI
 - Simulate > Start Simulation...



- V příkazové řádce:
 - `vsim -t <time_step> -lib <libname> <top_level>`
- Po inicializaci je ještě potřeba ***simulaci spustit*** (viz dále)


- Pomocí GUI

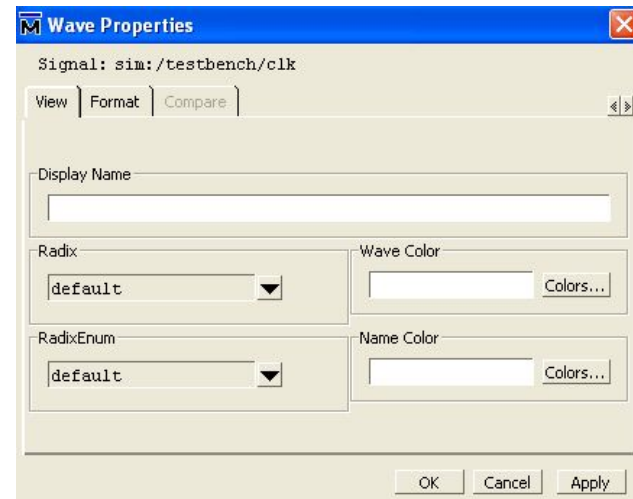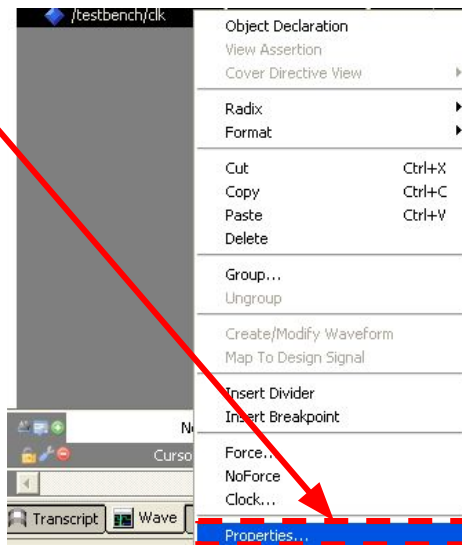 - Add > To Wave > ...
- Pak můžeme konfigurovat vlastnosti signálu v okně Wave



- V příkazové řádce:
 - **add wave <sigpath>** s řadou volitelných parametrů
 - **-color <color_name>**
 - **-group <group_name>**
 - **-label <name>**
 - **-radix <radix_type>**
 - **-divider <divider_name>**

- Pomocí GUI
 - Simulate > Run

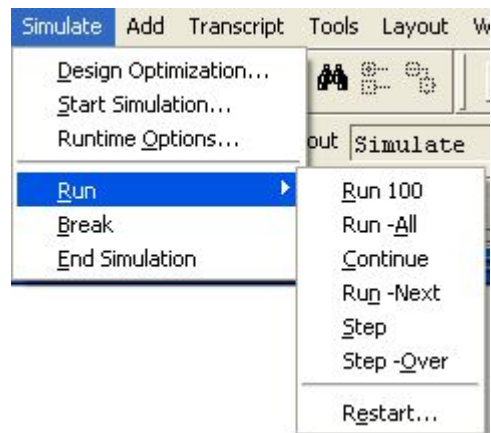

- V příkazové řádce
 - `run <simulation_time>`
- V rámci simulace jsou k dispozici ***nástroje a techniky*** známé ***ze SW debuggerů*** (breakpoints, krokování, pozastavení a spuštění, ...)

- V okně příkazové řádky (Transcript)
 - např. při použití procedur z balíčku ***STD.textio***



- Činnost simulátoru ModelSim lze řídit pomocí skriptů v **jazyce Tcl**
 - de facto standardní skriptovací jazyk pro EDA (Electronic Design Automation) nástroje
- Příkazy uváděné na předchozích slajdech jsou **validní Tcl příkazy**, i když specifické pro ModelSim
- Pro základní použití často stačí **sekvence příkazů**
- Spouštění Tcl skriptu
 - **vsim [-c] -do <script>** z terminálu (-c ... bez GUI)
 - **do <script>** z ModelSimu

```
# Compile VHDL files
```

```
vcom -work work counter.vhd
```

```
vcom -work work counter_tb.vhd
```

```
# Start simulation
```

```
vsim -t lps -lib work testbench
```

```
# Add signals and dividers to waveform
```

```
add wave -divider "Signaly rozhrani"
```

```
add wave -color Yellow -label CLK /testbench/uut/clock
```

```
add wave -color Orange -label RST /testbench/uut/reset
```

```
add wave -divider ""
```

```
add wave -label CE /testbench/uut/enable
```

```
add wave -label UP /testbench/uut/updown
```


```
add wave -divider ""
```

```
add wave -radix uns -label COUNTER /testbench/uut/counter
```

```
# Run simulation
```

```
run 1 us
```

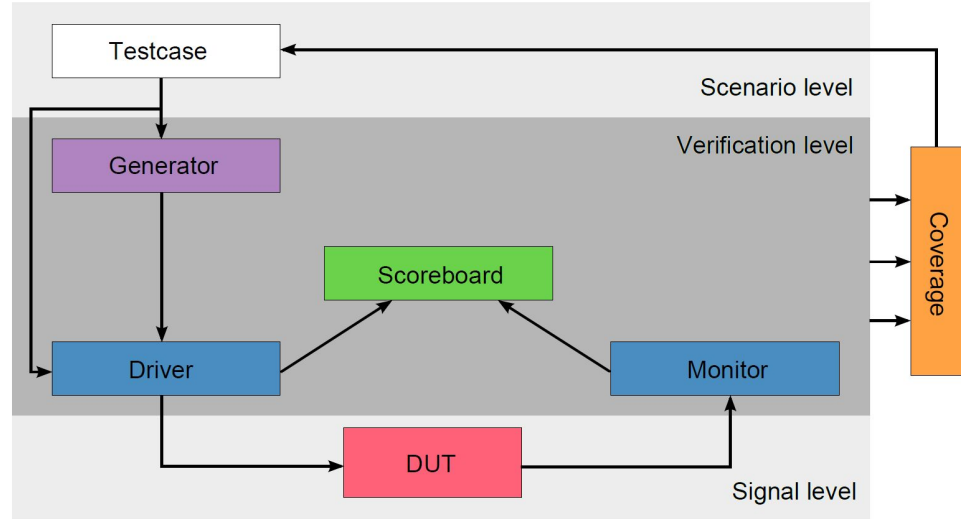- Simulace rozšířená o ***pokročilé testovací techniky***
 - ***Náhodné generování***
testovacích vektorů podle omezujících podmínek
 - ***Analýza pokrytí***
funkcionality systému
 - Definice a kontrola ***invariantních podmínek***
 - ***Automatické vyhodnocování***
správnosti výstupních transakcí




podrobnosti viz volitelný magisterský kurz
Funkční verifikace číslicových systémů

- Příklad analýzy obvodu
- Simulace obvodů
- ***Logická syntéza***
- Ukázka práce s vývojovými nástroji

*Transformace popisu obvodu do konfigurace FPGA
nebo masky pro výrobu IC/ASIC*

Popis obvodu

 



*Obvod mohou být popsány na různých
úrovních abstrakce*

FPGA




ASIC

 

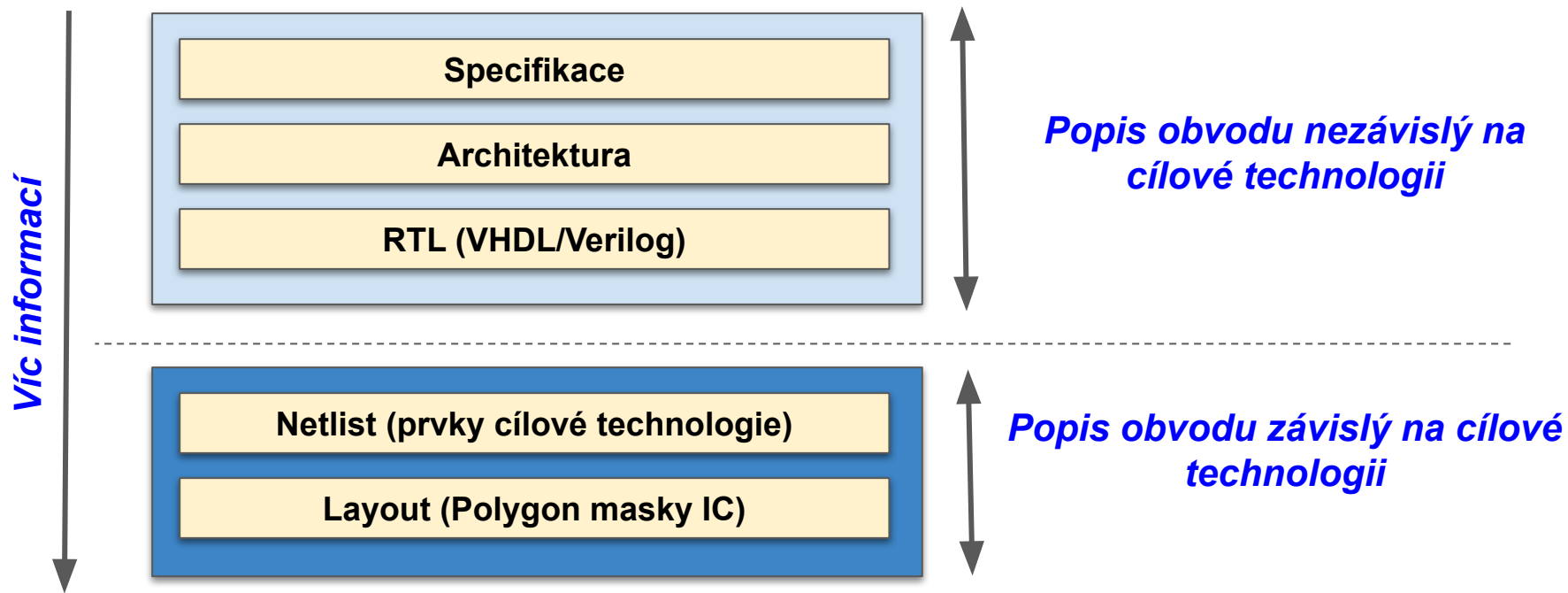


• Specifikace

 - Definuje co má z uživatelského pohledu obvod dělat
- Cíle návrhu: rychlost, spotřeba, cena, rozměry, etc.




• Architektura

 - Interní struktura, jak má obvod fungovat.
- Propojení dílčích bloků – specifikace bloků.




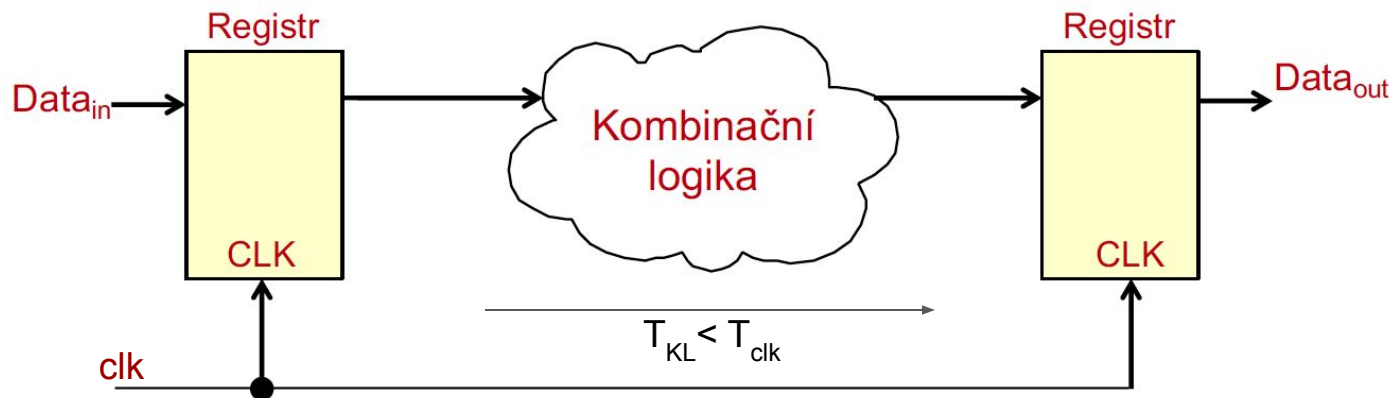- Popis synchronních obvodů řízených hodinovým signálem
- Oddělení kombinační logiky registry (paměťové prvky)
- Chování obvodu řízené hodinovým signálem



Snadná analýza chování i časových parametrů obvodu

 
- Detailní propojení komponent cílové technologie




```


LFA1 fa_8(.CO(ClocOUT0_
.S(Sloc0_wire_
.A(B[8]),
.B(A[8]),
.CI(ClocOUT0_
assign S[8] = Sloc0_wire_8
CLA8 cla8_9(.COUT(Ccla8
.A0(A[1]),B0
.A2(B[3]),B2(A[3]),A3(A[4]),B3(B[4]),
.A4(A[5]),B4(B[5]),A5(A[6]),B5(B[6]),
.A6(B[7]),B6(A[7]),A7(B[8]),B7(A[8]),
.CIN(ClocOUT0_wire_0));

```

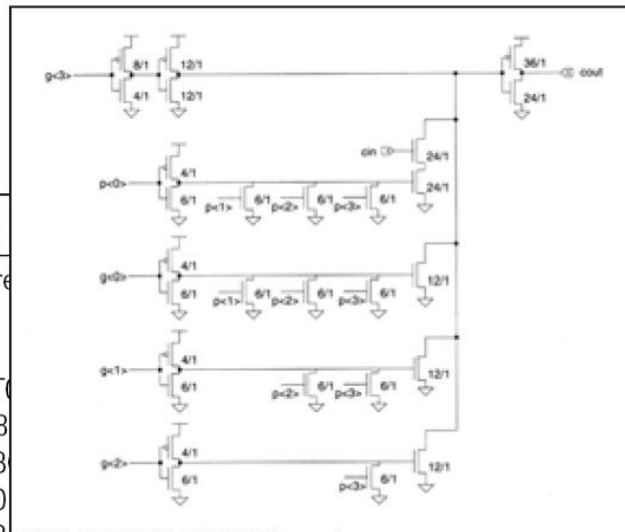

 - Podklady pro výrobu v dané cílové technologii
- Geometrické obrazce které odpovídají křemíkové nebo metal-oxidové vrstvě, tvoří základní prvky integrovaného obvodu




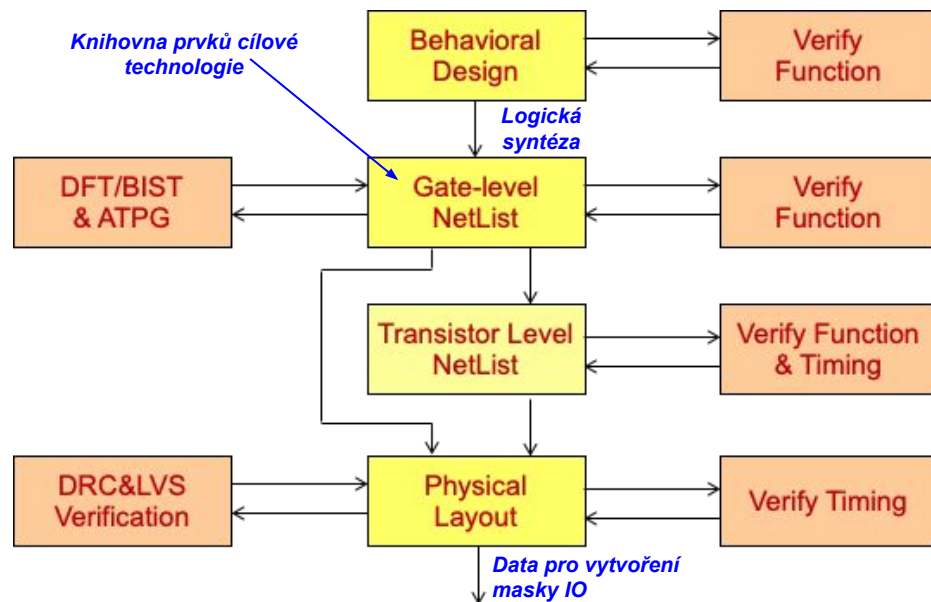

Verifikace nejprve pouze funkce obvodu, v dalších fázích vývojového cyklu i ověření časování obvodu.

Odhalení chyby funkce nebo nesplnění časování znamená návrat do úvodních fází vývojového procesu

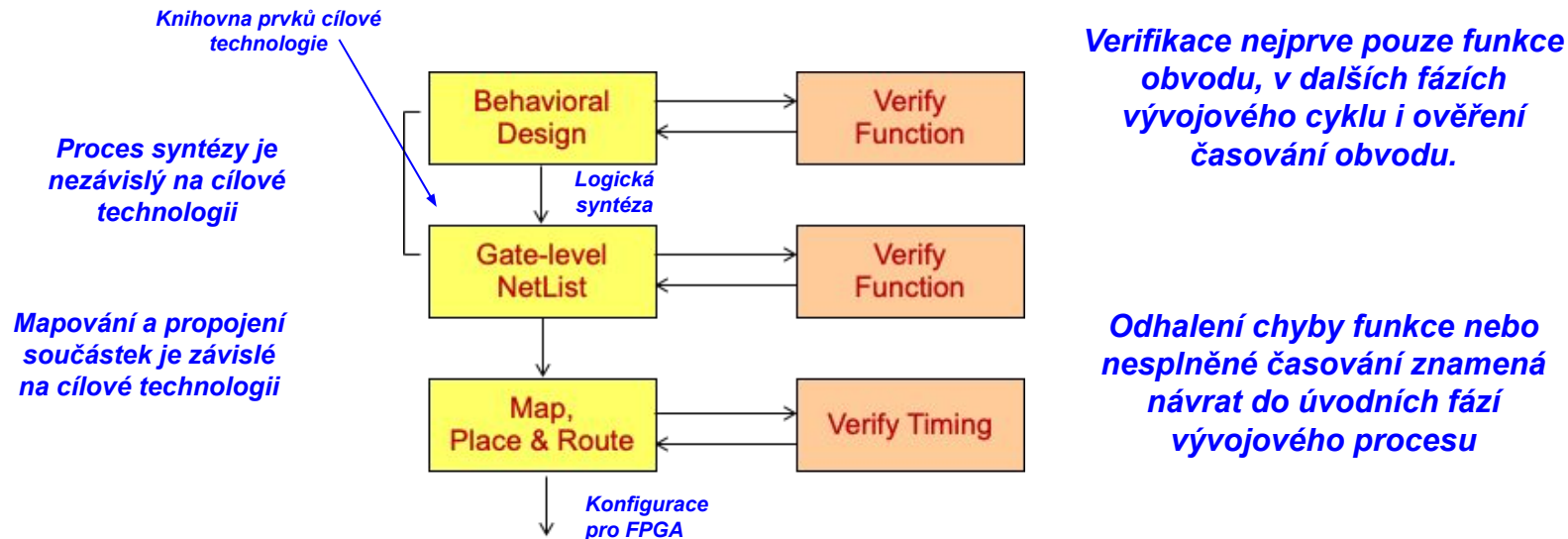- Logická syntéza rozpozná prvky cílové technologie, následně jsou odvozeny informace pro tvorbu masky IO




- Rozpoznání prvků cílové technologie a jejich mapování do FPGA
- Výsledkem procesu je konfigurační soubor pro FPGA

- **Syntéza**: Automatická transformace mezi různými úrovněmi popisu
 - Vytváří přesnější (jemnější) popis obvodu s cílem dosáhnout parametry zadané uživatelem: **rychlost**, **plocha na čipu**, **spotřeba**, testovatelnost a podobně.
 - Kromě samotného obvodu je vstupem také sada požadavků (**constraints**) specifikovaných uživatelem (perioda hodin, zpoždění propojovacích vodičů, atd.)

Behaviorální syntéza

 Z behaviorálního popisu algoritmu je vytvořena reprezentace na úrovni RT (meziregistrových přenosů)




Logická syntéza

Z HDL popisu na úrovni RT (meziregistrových přenosů) je vytvořen NetList prvků cílové technologie


Vstupem syntézy je

- popis obvodu v některém z HDL jazyků,
- knihovna prvků cílové technologie a
- uživatelem definovaná omezení

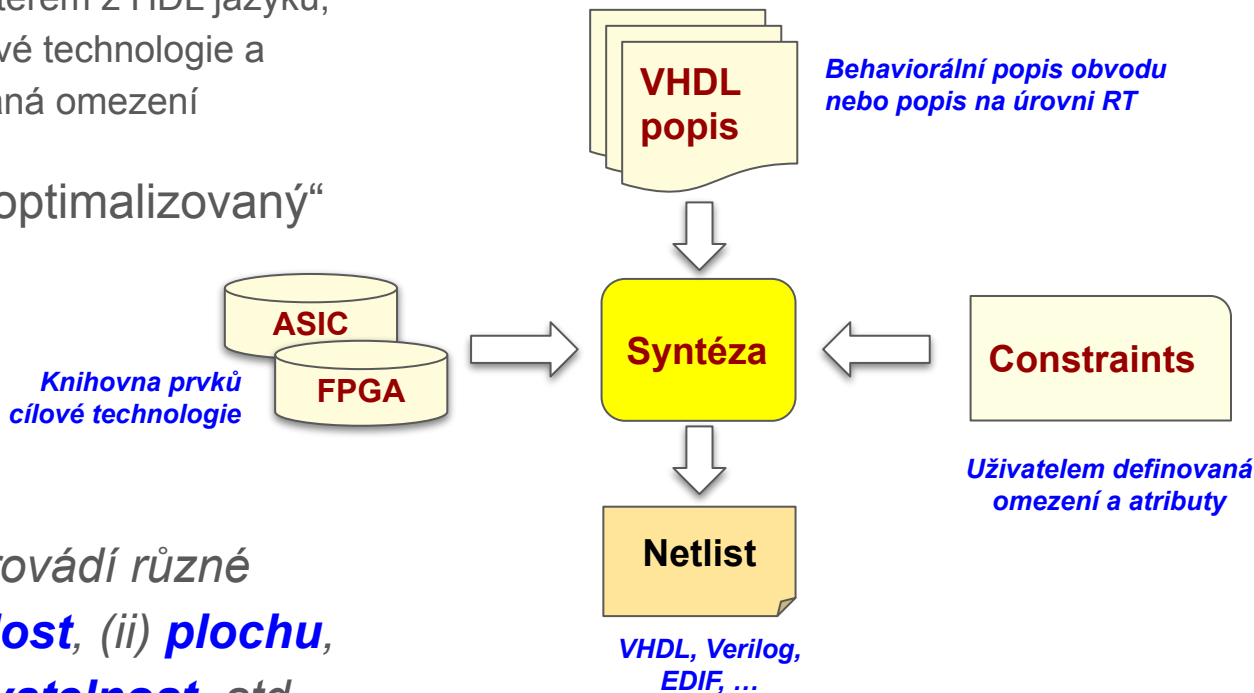Proces syntézy vytváří „optimalizovaný“
NetList na úrovni prvků
cílové technologie



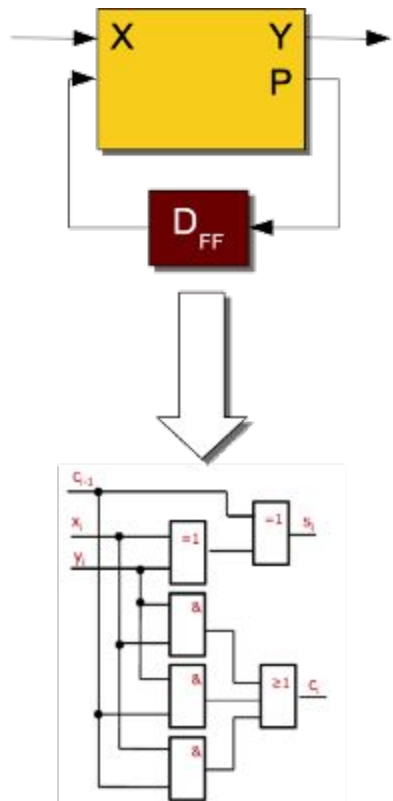V průběhu syntézy se provádí různé optimalizace na (i) **rychlost**, (ii) **plochu**, (iii) **spotřebu**, (iv) **testovatelnost**, atd.



- **Vstup: *Finite State Machine (FSM)***

definovaný jako (X, Y, Z, P, V) , kde

- X je vstupní abeceda
- Y je výstupní abeceda
- Z je množina vnitřních stavů
- $P : X \times Z \rightarrow Z$ je přechodová funkce
- $V : X \times Z \rightarrow Y$ je výstupní funkce

- **Výstup: *Obvod (G, W)*, kde**

- G je množina prvků cílové technologie (hradla, registry a podobně)
- W je množina propojů mezi prvky cílové technologie G

Syntéza probíhá typicky ve třech základních krocích:

1. ***HDL popis obvodu je převeden do interní reprezentace syntézního nástroje***


Na základě analýzy zdrojového kódu je celý kód převede na zapojení z primitivních hradel AND, OR, Invertor, registry typu flip-flop a podobně. Interní reprezentace odpovídá zdrojovému kódu, není nijak optimalizována

2. ***Boolovské optimalizace interní reprezentace***


Pomocí teoremů Boolovy algebry jsou minimalizovány reprezentace logických funkcí. Výsledkem je optimalizovaná interní reprezentace obvodu.

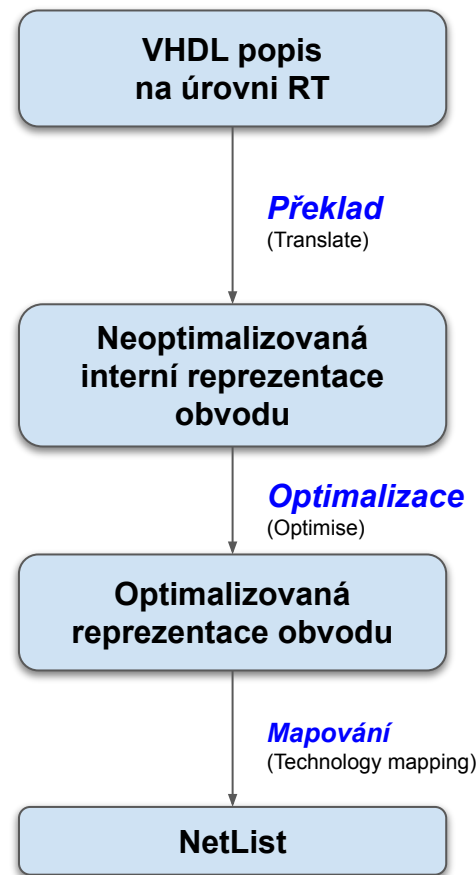3. ***Mapování do hradel cílové technologie***

S využitím knihovny obsahující prvky cílové technologie je provedeno mapování zapojení obvodu na zapojení těchto prvků. Výsledkem je NetList.



- Optimalizace logických výrazů

 

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} \\ &= \bar{x} \cdot z \cdot (y + \bar{y}) + x \cdot y \cdot \bar{z} \\ &= \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} \end{aligned}$$

- Techniky minimalizace kombinační logické sítě:


- Algebraická pomocí Boolovy algebry
- Graficky pomocí map
- Algoritmicky

Cíl mapování: Vytvořit interní reprezentace obvodu NetList, který je složen pouze z prvků cílové technologie

- Vstupem je **interní reprezentace obvodu ve formě acyklického orientovaného DAG grafu** a **knihovna prvků cílové technologie**
- DAG graf obsahuje jako uzly binární operace AND a hrany mohou být označeny tak, aby znázorňovaly buď přímé nebo negované vstupy
- Knihovna prvků cílové technologie popisuje funkci pomocí DAG AIG grafu
- Algoritmus hledá postupně v DAG grafu podgrafy reprezentující prvky cílové technologie, snaží se najít pokrytí vstupního grafu prvky tak, aby cena implementace byla co nejmenší
- Výstupem je NetList (zapojení) obsahující pouze prvky cílové technologie

Reprezentace prvků cílové technologie pomocí DAG grafů složených pouze z prvků dvou-vstupový NAND a Invertor


INVERTER

 



NAND2



NAND3

 


NAND4

  


AOI21



4

 

AOI22

5

 

 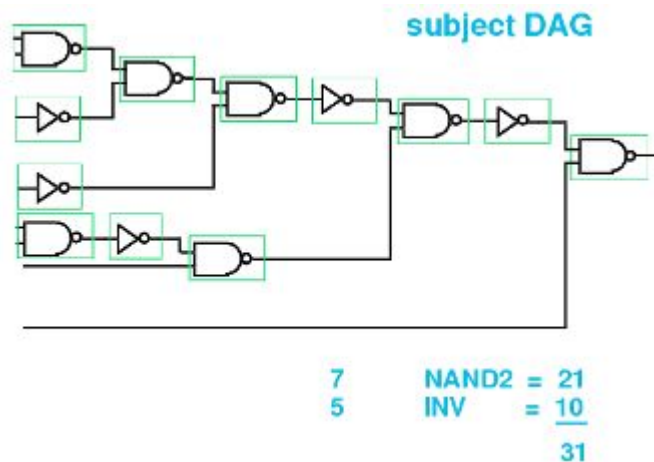


- Dva příklad pokrytí obvodu prvky cílové technologie
- Různé mapování má různou cenu implementace
- Cena může zohledňovat nejen plochu na čipu, ale i rychlosti zpracování

- Obsahuje informace o prvcích cílové technologie zahrnující
 - Logickou funkci ve formě DAG grafu
 - Zabranou plochu na čipu
 - Časování průchodu signálu ze vstupu na výstup
 - Omezení na fanout
 - Časová omezení

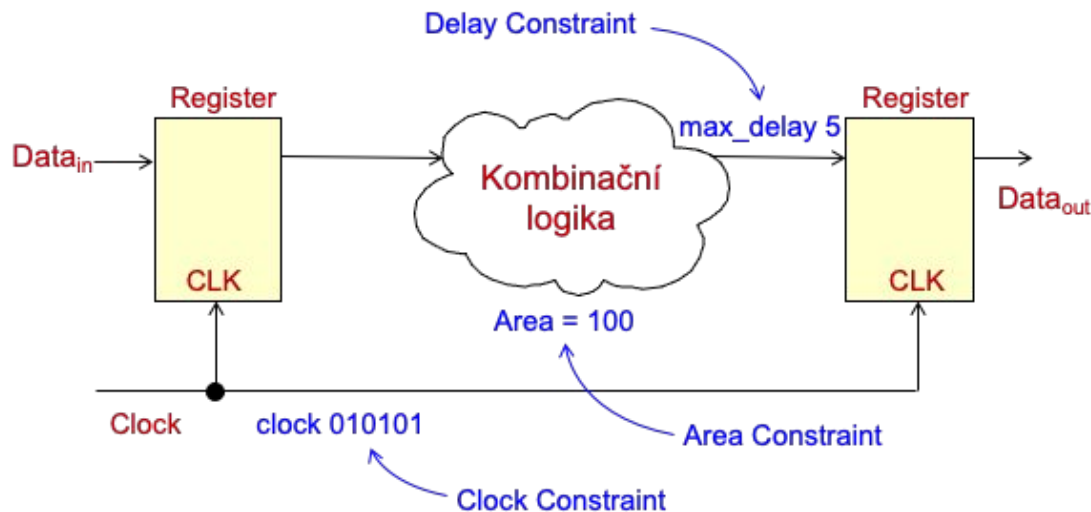Příklad pro hradlo AND


```
Library (x,y,z) {  
  cell (and2) {  
    area : 5;  
    pin (a1, a2) {  
      direction : input;  
      capacitance : 1;  
    }  
    pin (o1) {  
      direction : output;  
      function : "a1 * a2";  
      timing () {  
        intrinsic_rise : 0.37;  
        intrinsic_fall : 0.56;  
        rise_resistance : 0.1234;  
        fall_resistance : 0.4567;  
        related_pin : "a1 a2"  
      }  
    }  
  }  
}
```


- **Constraints** se používají pro řízení optimalizace a mapování
- V současnosti jsou nástroji podporované uživatelská omezení zohledňující **časování**, **spotřebu**, **velikost** nebo **umístění** obvodu nebo části obvodu.




- **Timing constraints** (časová omezení) se používají pro nastavení maximálního zpoždění pro vybrané cesty v obvodu
 - Nutí proces optimalizace a mapování ke splnění definovaných časů (zpoždění, frekvence, atd.)
 - Dosažení správných časových parametrů je jednou z nejtěžších úloh při návrhu obvodů pro technologii ASIC nebo FPGA

Clock constraint

 

Pad To Pad constraint

 


Syntézní nástroje automaticky kontrolují, jestli jsou splněna omezení zadaná uživatelem


- **Kritická cesta** – posloupnost logických prvků a propojů tvořící největší zpoždění mezi dvojicí registrů.

Základní princip:

- Větší úsek kombinační logiky se rozdělí na několik menších částí
- Mezi jednotlivé části se vloží registry zajišťující zřetězení
- Po vložení ***k registrových stupňů*** lze dosáhnout až ***k+1 násobné zrychlení*** výpočtu, v každém taktu hodinového signálu je k dispozici jeden výsledek
- ***Latence obvodu je ale k-krát vyšší!***
- ***Důležité je, aby bylo zpoždění obvodů v jednotlivých stupních vyvážené***

 

 - Pipeline nelze použít v obvodech, kde je použita zpětná vazba!**
- Vložení registru vzniká zpoždění, které naruší zpětnou vazbu (vzniká problém s časováním)




Správná funkce obvodu

X	X_0	X_1	X_2
Y	$F_{X Y 0}$ Y_0	$F_{X Y 1}$ Y_1	$F_{X Y 2}$ Y_2
R Y	-	Y_0	Y_1

Po vložení registru


X	X_0 $F_{X 0}$	X_1 $F_{X 1}$	X_2 $F_{X 2}$
R F_X	-	$F_{X 0}$	$F_{X 1}$
Y	-	$F_{X Y 0}$ Y_0	$F_{X Y 1}$ Y_1
R Y	-	-	Y_0

 - **Metoda založena na přeuspořádání kombinační logiky mezi jednotlivými stupni zřetězené architektury**
- Vede na **vyvážení kombinační cesty mezi registry** a možnost aplikovat vyšší pracovní frekvenci na celkový obvod
- Podle typu obvodu může metoda vést na zrychlení v řádu desítek procent výkonu
- **Dostupná obvykle ve formě volitelné optimalizace v syntézních nástrojích**




- **Základní pravidlo metody Retiming**

 - registr na výstupu kombinačního obvodu může být přesunut před tento prvek, pokud je aplikován na všechny jeho vstupy
- podobným způsobem registr může být přesunut ze vstupu kombinačního obvodu na výstup, pokud je přesunut ze všech jeho vstupních portů
- funkce obvodu zůstává v rámci této transformace zachována



 - Syntéza dokáže pracovat pouze s podmnožinou jazyka VHDL - **Syntetizovatelné VHDL**
- Problematické konstrukce
 - Čtení nebo zápis ze souboru
 - Rozsah smyček a generických instancí musí být konstantní
 - Inertní nebo transportní zpoždění definované pomocí příkazu wait
 - Příkazy pro ověřování funkce komponent – assert, report, ...



Ne všechny konstrukce napsané ve VHDL jsou podporovány syntézními nástroji!

- Byl definován standard IEEE 1076.6 – 1999 pro logickou syntézu (obvody popsané na úrovni RT)

```
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

Základní knihovna pro syntézu

Aritmetické operace

Práce bez znaménka

- Cílem standardu bylo definovat syntaxi a sémantiku umožňující ve VHDL snadno popisovat obvody vhodné pro logickou syntézu
- ***Definuje podmnožinu VHDL, která by měla být podporována všemi nástroji pro syntézu***

- Nežádoucí vznik Latch registrů
- Neúplný sensitivity list
- Proměnná délka smyčky nebo příkazu generate
- ...

- **Inferring latches** – nežádoucí vznik registrů typu Latch

Pokud popisujeme kombinační logickou síť (KLS) a není pro nějakou kombinaci vstupu definována hodnota výstupu, vytvoří na výstupu obvodu nežádoucí registr typu Latch. Latch registr umožní pro neošetřenou kombinaci vystavit na výstup předcházející hodnotu.

```
process (sel, a, b, c)
begin
  case sel is
    when "00" => mux_out <= a;
    when "01" => mux_out <= b;
    when "10" => mux_out <= c;
    when others => null;
  end case;
end process;
```

Neošetřené **kombinace "11"** na vstupu **sel**

**Implementace
vytvoří Latch registr**

```
process (sel, a, b, c)
begin
  mux_out <= a;
  case sel is
    when "00" => mux_out <= a;
    when "01" => mux_out <= b;
    when "10" => mux_out <= c;
    when others => null;
  end case;
end process;
```

**Správně napsaný kód
vytvoří KLS (multiplexor)**

- **Incomplete sensitivity list** – na senzitivity listu procesu nejsou umístěny všechny vstupní signály procesu

Pokud neuvedeme některé ze vstupních signálů na sensitivity list, dostáváme rozdílné chování obvodu v simulaci a v hardware. Chyba se špatně ladí. Syntéza problém indikuje hlášením “Incomplete sensitivity list”.

```
process (sel)
Begin
  mux_out <= a;
  case sel is
    when "00" => mux_out <= a;
    when "01" => mux_out <= b;
    when "10" => mux_out <= c;
    when "11" => mux_out <= d;
    when others => null;
  end case;
end process;
```

Chybí signály a, b, c, d

Syntéza vytvoří korektní multiplexor, protože analyzuje datové závislosti a funkci v rámci procesu. V simulaci nicméně nebude obvod reagovat na změny signálů a, b, c, d.

Různé chování obvodu v simulaci a po syntéze!

- Rozsah cyklu for nebo příkazu generate musí být znám v okamžiku syntézy
- Dynamický rozsah cyklů nebo podmíněné cykly do/while vedou na vytvoření dynamicky se měnícího obvodu → nelze syntézou vytvořit
- Řada syntézních nástrojů podporuje v definici rozsahu pouze typ integer

Příklad použití cyklu FOR:


```
process(cnt_bin)
begin
  DO <= (others => '0');
  for i in 0 to 7 loop
    if (conv_std_logic_vector(i, 3) =
       cnt_bin) then
      DO(i) <= '1';
    end if;
  end loop;
end process;
```

Konstantní rozsah cyklu FOR

***Převod binárního čísla
do kódu 1 z n***

- **Language templates** - syntézní nástroje definují šablony kódu jako vhodné implementace základní komponent, kód vhodný pro syntézu
- Použití šablon dává vývojáři přesnou kontrolu nad syntézním nástrojem a současně poskytuje prostor pro optimalizace
- Popisují základní číslicové obvody jako jsou
 - registry a čítače,
 - multiplexory, demultiplexory,
 - komparátory, dekodéry,
 - různé typy pamětí,
 - automaty (FSM),
 - atd.


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity dffx is
port (
    CLK    : in  std_logic;
    RST    : in  std_logic;
    DIN    : in  std_logic;
    DOUT   : out std_logic );
end dffx;
architecture behav of dffx is
begin
    process (CLK,RST)
    begin
        if (RST = '1') then
            DOUT <= '0';
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            DOUT <= DIN;
        end if;
    end process;
end behav;
```

 

CLK (clock) – hodinový vstup
RST(reset) – asynchronní reset
DIN (data in) – data přivedená
na vstup registru
DOUT (data output) – hodnota
uložená v registru

Asynchronní reset
(není synchronizován s hodinovým signálem)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Mux is
port( I3: in  std_logic_vector(2 downto 0);
      I2: in  std_logic_vector(2 downto 0);
      I1: in  std_logic_vector(2 downto 0);
      I0: in  std_logic_vector(2 downto 0);
      S : in  std_logic_vector(1 downto 0);
      O : out std_logic_vector(2 downto 0));
end Mux;
architecture behv1 of Mux is
begin
  process (I3,I2,I1,I0,S)
  begin
    case S is
      when "00" => O <= I0;
      when "01" => O <= I1;
      when "10" => O <= I2;
      when "11" => O <= I3;
      when others => O <= I0;
    end case;
  end process;
end behv1;
```

 


I0, I1, I2, I3 – přepínané vstupy
S – řídicí vstup
Y – výstup

```
proc_cstate : process (CLK, RST, next_state)
begin
    if RST = '1' then
        cur_state <= s_idle;
    elsif CLK'event AND CLK='1' then
        cur_state <= next_state;
    end if;
end process proc_cstate;
```

```
output_logic : process (cur_state)
begin
    DNEXT <= '0';
    ACK   <= '0';
    case cur_state is
    when s_data =>
        ACK   <= '1';
    when s_next =>
        DNEXT <= '1';
    when others =>
        null;
    end case;
end process output_logic;
```

```
nstate_logic : process (cur_state, RQ, DRDY)
begin
    next_state <= s_idle;
    case cur_state is
    -- ----- stav IDLE -----
    when s_idle =>
        if RQ='1' then
            next_state <= s_wait;
        else
            next_state <= s_idle;
        end if;
    -- ----- stav WAIT -----
    ...
    -- ----- stav DATA -----
    ...
    -- ----- stav NEXT -----
    when s_next =>
        next_state <= s_idle;
    when others =>
        null;
    end case;
end process nstate_logic;
```

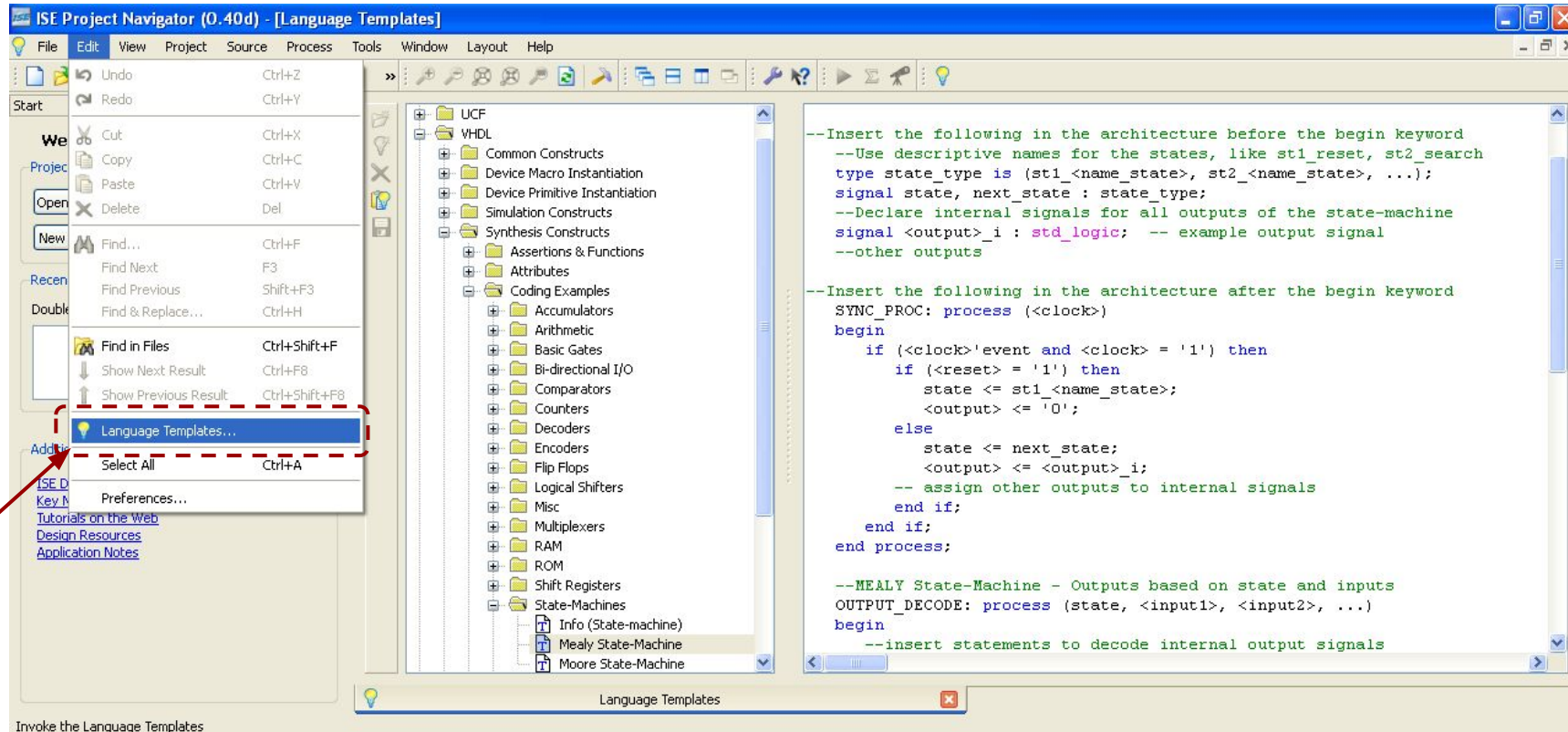Děkuji za pozornost