

Návrh číslicových systémů (INC)

Jiří Matoušek, Otto Fučík, Tomáš Martínek

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Božetěchova 2, 612 66 Brno



Použitá literatura

- N. Frištacký, M. Kolesár, J. Kolenička a J. Hlavatý: „Logické systémy“, SNTL Praha, 1986
M. Eysselt: „Logické systémy“, SNTL Praha, skriptum VUT v Brně, 1985
J. F. Wakerly: „Digital Design. Principles and Practices“, Prentice Hall, ISBN 0-13-769191-2, 2000
V. P. Nelson, H.T.Nagle, B.D.Carroll, J.D.Irwin: „Digital Logic Circuit Analysis & Design“, ISBN 0-13-463894-8, 1995
T.L.Floyd: „Digital Fundamentals“, Prentice Hall, ISBN 0-13-080850-4, 2000


Paměti a sběrnice

- Paměti
 - Konstrukce
 - Příklady užití
- Sběrnice
- Adresový dekodér


- Pouze pro čtení (Read-Only Memory - ROM)
 - Programované maskou ve výrobě (Mask-Programmable ROM)
 - Jednorázově programovatelné uživatelem (Programmable ROM)
- Pro omezený počet zápisů a neomezené čtení
 - Elektricky mazatelné a programovatelné
 - Existuje řada verzí - EPROM, EEPROM, FLASH (NAND, NOR)...
- Pro neomezený zápis a čtení (Read-Write Memory RWM)
 - Se sekvenčním přístupem
 - Zásobník (LIFO), Fronta (FIFO)
 - S náhodným přístupem (Random Access Memory – RAM)
 - Dynamická RAM (Dynamic RAM -DRAM) s asynchronním či synchronním (SDR, DDR...) přístupem
 - Statická RAM (Static RAM - SRAM) s asynchronním či synchronním přístupem
 - Adresovatelná obsahem (Content-Addressable Memory - CAM)

- Paměti
 - Konstrukce
 - Příklady užití
- Sběrnice
- Adresový dekodér


 
- Příklad implementace paměťových buněk
 - Tranzistorem MOS se zapojenou ($\log.1$)/nezapojenou ($\log.0$) řídicí elektrodou
 - Spoj k elektrodě se např. „přepálí“ při programování ve výrobě
- Příklad organizace paměti ROM
 - 32x32 buněk
 - Dekodér adresy sloupce (Column)
 - Dekodér adresy řádku (Row)
 - Chip Select – povolení funkce




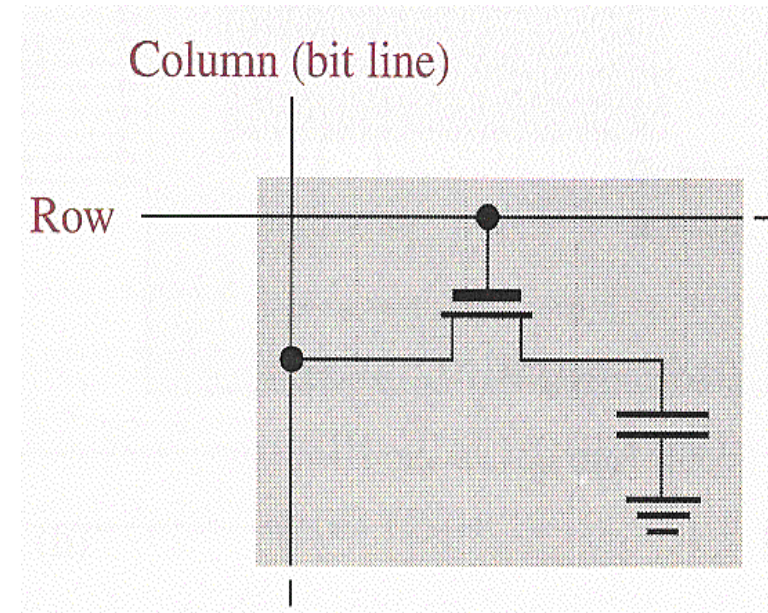
- Dynamická paměť pro zápis i čtení s náhodným přístupem
- Implementace paměťových buněk
 - Hodnota se uchovává na parazitní kapacitě jako náboj
 - Kondenzátor se časem vybíjí vlivem parazitních svodů
 - Hodnota náboje se musí tzv. osvěžovat (anglicky „refreshing“)
- Velké kapacity, jednoduché, levné, pomalé



 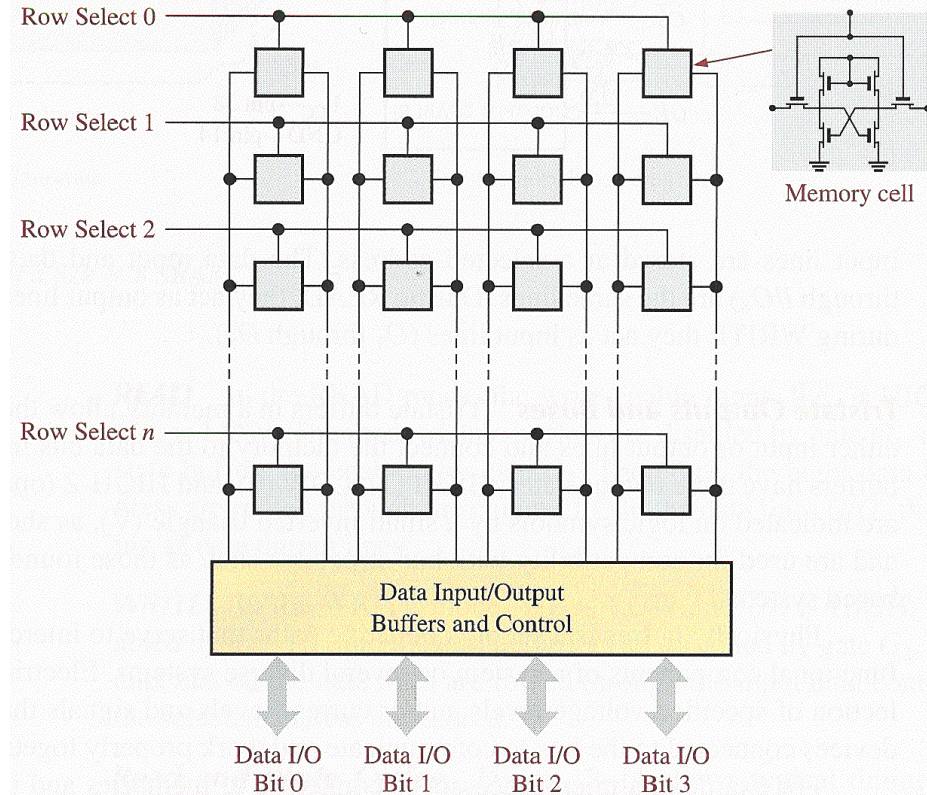- Statická paměť pro zápis i čtení s náhodným přístupem
- Implementace paměťových buněk
 - V podstatě se jedná o hladinový RS klopný obvod sestavený ze dvou invertorů, který se překlápí na základě komplementárních signálů DATA při aktivním výběrovém signálu BIT SELECT
- Rychlé, složité, drahé, malé kapacity, velký příkon




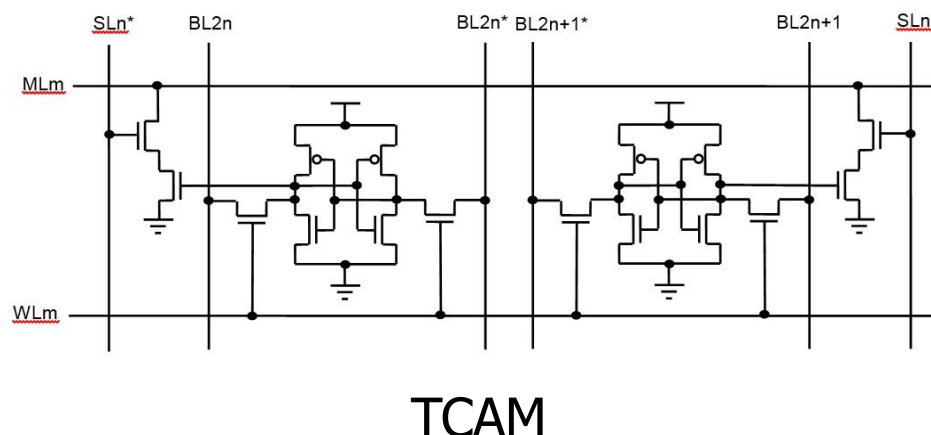 - Paměť adresovaná obsahem (výsledkem čtení je adresa)
 - TCAM (Ternary CAM) umí pracovat s hodnotami 0, 1, X
- Implementace paměťových buněk
 - CAM – SRAM paměťová buňka doplněná o dvojici "komparátorů"
 - TCAM – dvojice SRAM paměťových buněk doplněná o dvojici "komparátorů"
- Velmi rychlé, složité a drahé, velmi malé kapacity, velmi vysoký příkon




zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Content-addressable_memory

 
- Paměť o kapacitě 64 bitů
 - Matice (pole) 8x8 (a)
 - Matice (pole) 16x4 (b)
 - Matice (pole) 64x1 (c)
- Adresa
 - Umístění jednotky dat v paměťové matici
- Příklad adresování paměťových buněk
 - Adresa bitu - řádek 5, sloupec 4
 - Adresa řádku 5
- Organizace paměti
 - Adresová a datová sběrnice
 - Řídící signály pro zápis a čtení
 - Paměťová matice






(a) 8 × 8 array

 

(b) 16 × 4 array

 

(c) 64 × 1 array

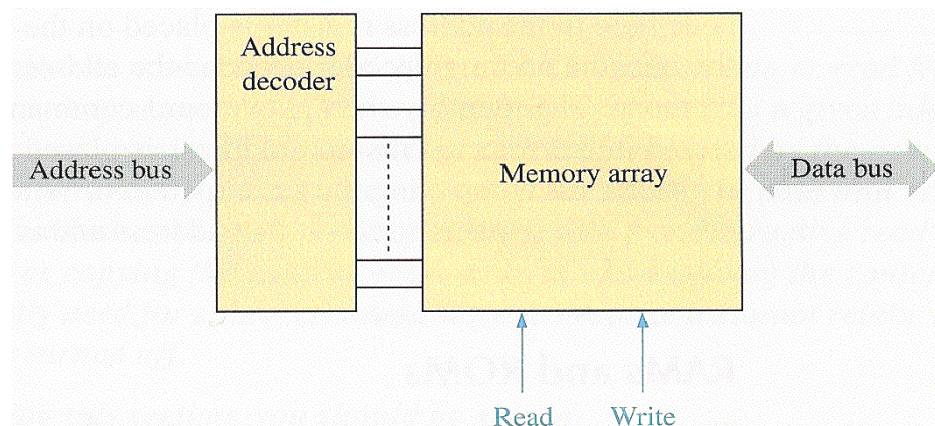  

- Vlastnosti
 - Plocha - hustota integrace (počet bitů na μm^2)
 - Kapacita (počet bitů, organizace)
 - Doba přístupu (access time) - doba čtení a zápisu
 - Doba cyklu – (cycle time) – doba mezi jednotlivými přístupy do paměti
 - Propustnost – počet čtení/zápisů za sekundu (závisí na době cyklu)
 - Příkon atd.

- Paměti
 - Konstrukce
 - Příklady užití
- Sběrnice
- Adresový dekodér


- Paměti lze použít jako generátory logických funkcí
 - Tzv. vyhledávací tabulka (Look-Up Table - LUT) implementuje libovolnou log. funkci N proměnných, kde N je počet adresovacích vstupů paměti
- Příklad
 - Funkce AND

2-LUT

	In	Out	
A	00	0	C=A·B
B	01	0	
	10	0	
	11	1	

- Příklad použití ROM paměti
 - Převodník binárního kódu na Grayův kód
 - Pravdivostní tabulka je implementována v paměťové matici
 - Adresa – vstupní proměnné
 - Data – výstupy


Binary				Gray			
B_3	B_2	B_1	B_0	G_3	G_2	G_1	G_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

 

- Implementace kombinační logické sítě
 - PROM1 – přechodová funkce
 - PROM2 – výstupní funkce
 - Obsah obou pamětí lze programovat, a tím též měnit činnost automatu
 - Zapojení obvodu zůstává stejné (výhoda)
 - Obě paměti lze sloučit do jedné
 - Registr – paměť stavu

Popis

- Vstupy X jsou přivedeny na část adresových vodičů paměti PROM1
- Na datových vodičích paměti PROM1, které jsou přivedeny na registr stavu, se čte kód následujícího stavu (next state)
- Výstup registru stavu (present state - současný stav) je přiveden na zbytek adresových vodičů paměti PROM1
- Adresové vodiče PROM2 jsou přivedeny
 - Pro Mooreův automat na výstup registru
 - Pro Mealyho automat na výstup registru a vstupy X
- Na datových výstupech PROM2 se čtou výstupy Z

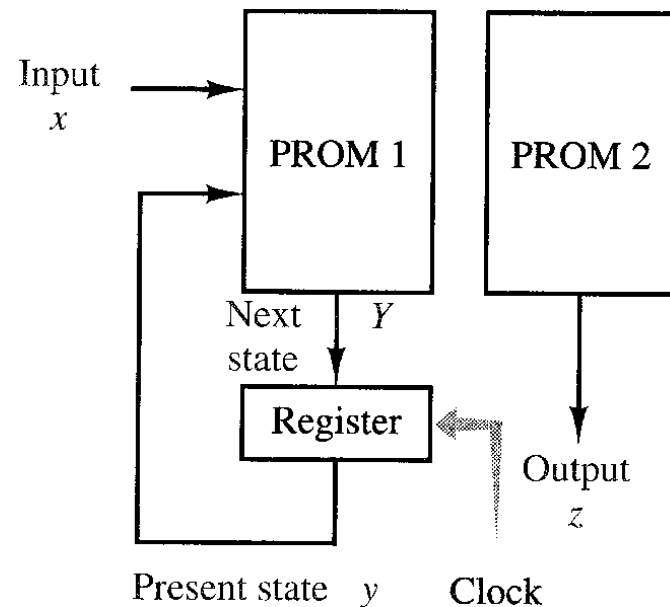


- Popis

- Tabulka přechodů


y_2y_1	x	
	0	1
00	10/1	00/1
01	11/0	11/1
10	01/1	00/0
11	00/0	11/0
Y_2Y_1/z		

- Přechodová a výstupní funkce = obsah paměti PROM

x	y_2	y_1	Y_2	Y_1	z
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0

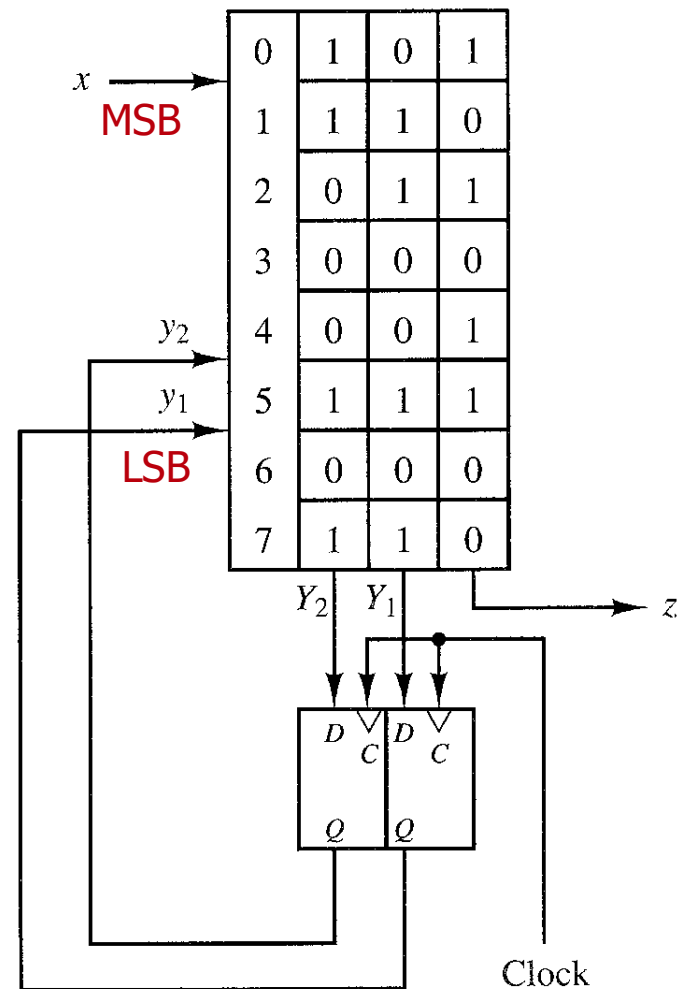

- Generátor posloupnosti
 - Na adresách odpovídajícím jednotlivým prvočísłům jsou uloženy adresy následujících prvočísel
 - Automat startuje od adresy 2
 - S každým taktem hodin se na výstupu registru generuje rostoucí posloupnost prvočísel 2,3,5,7,...251,2,... (8 bitů)
 - Pouhou změnou obsahu paměti lze vytvořit (přeprogramovat) automat pro generování libovolné posloupnosti s max. počtem 2^n prvků, kde n je počet bitů paměti a registru

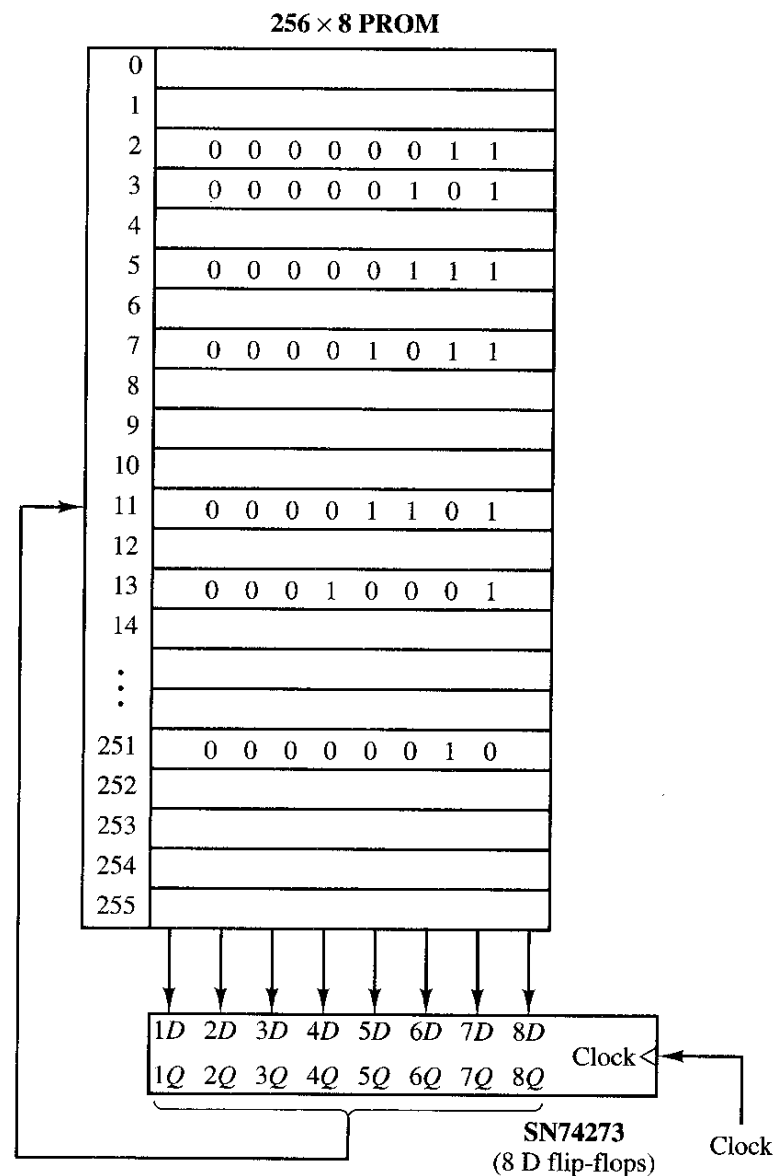


- Paměti
 - Konstrukce
 - Příklady užití
- **Sběrnice**
- Adresový dekodér


- Pro proudové zpracování
 - Hodinový a resetovací signál
 - Vodiče pro přenos dat/metadat
 - Řídicí vodiče (handshake protokol)
- Pro paměťové operace
 - Hodinový a resetovací signál
 - Vodiče pro zapisovaná a/nebo vyčtená data a metadata
 - Vodiče pro zápisovou a/nebo čtecí adresu
 - Řídicí vodiče (volba zápisové/čtecí operace)

	AMD (Xilinx)	Intel
Proudové zpracování	AXI4-Stream	Avalon Streaming
Paměťové operace	AXI4 AXI4-Lite	Avalon Memory-Mapped

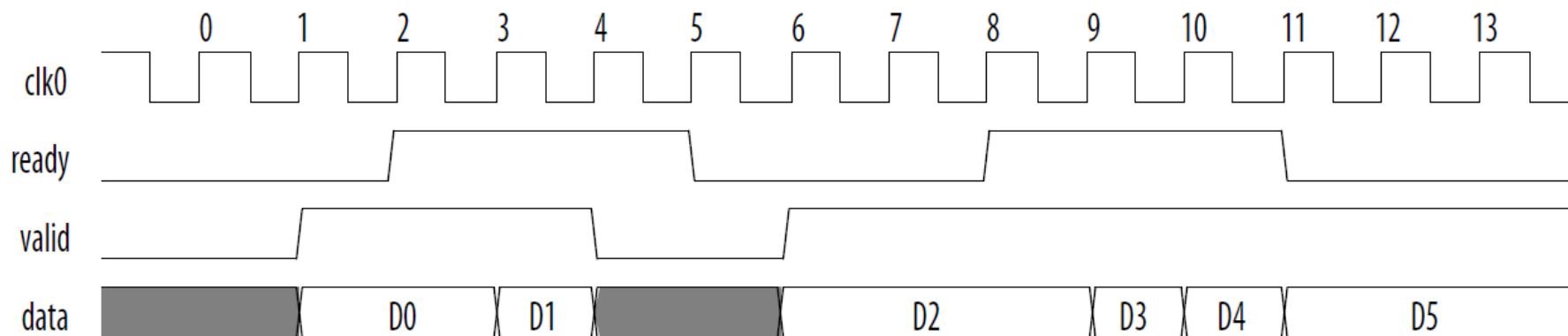- Sběrnice AXI vycházejí z rodiny sběrnic AMBA od ARM
- AXI Reference Guide od AMD (Xilinx):
 - https://www.xilinx.com/support/documents/ip_documentation/axi_ref_guide/latest/ug761_axi_reference_guide.pdf
- Avalon Interface Specifications od Intel:
 - https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf




zdroj: Avalon Interface Specifications

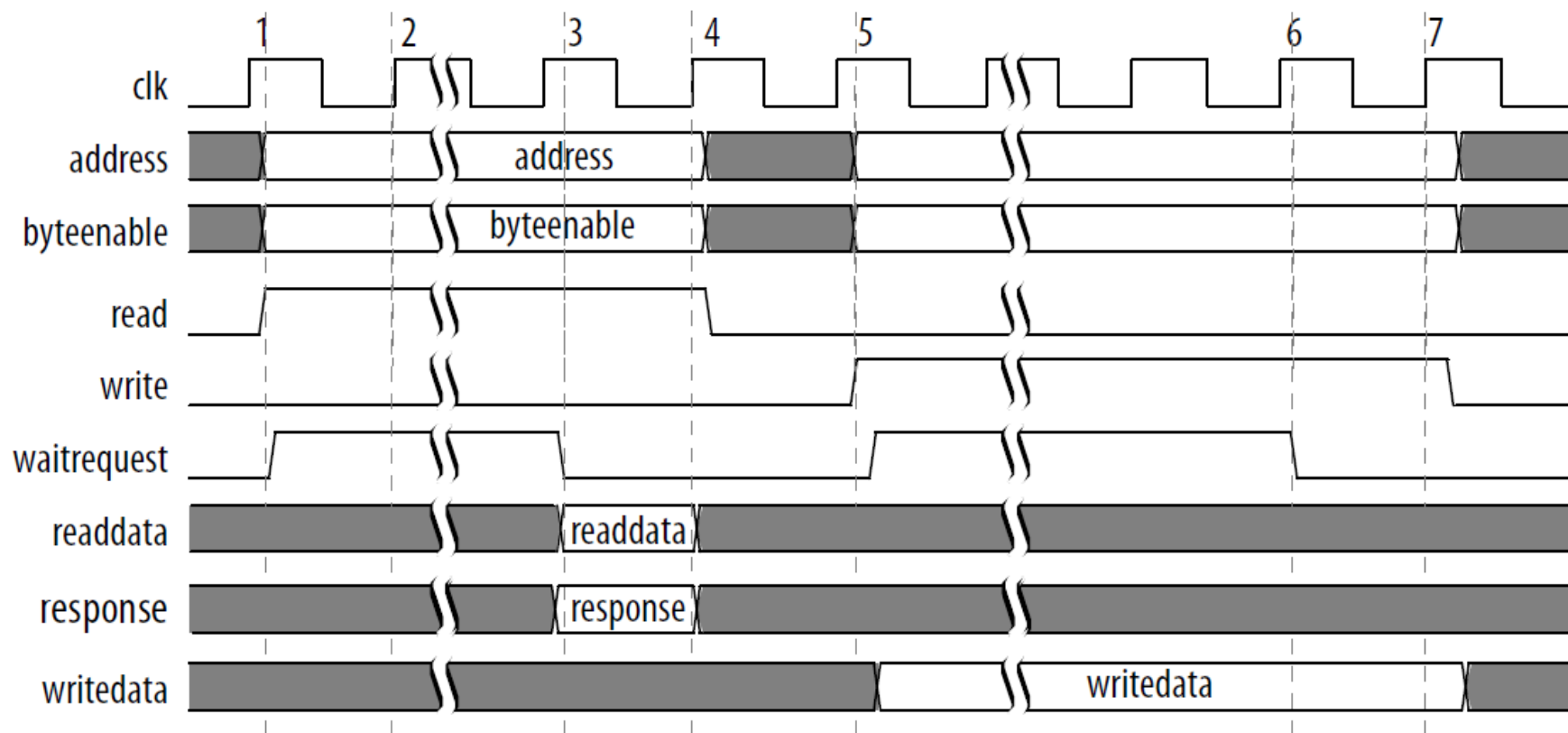


zdroj: Avalon Interface Specifications



- Paměti
 - Konstrukce
 - Příklady užití
- Sběrnice
- Adresový dekodér

 
- Zápis dat do paměti
 - Adresový registr si pamatuje adresu, na kterou se má psát
 - V datovém registru jsou uložena data, která se mají zapsat do paměti
 - Signálem WRITE (zapiš) se data uloží do paměti
- Čtení dat z paměti
 - Adresový registr si pamatuje adresu, ze které se má číst
 - Signálem READ (čti) se data přepíše z paměti do datového registru



 - Podle adresy na sběrnici detekuje, zda má být jednotka aktivní, a vybírá správný paměťový prvek pro zápisovou či čtecí operaci
 - Řídící/stavový/datový registr
 - Paměťový blok pro operandy/výsledky



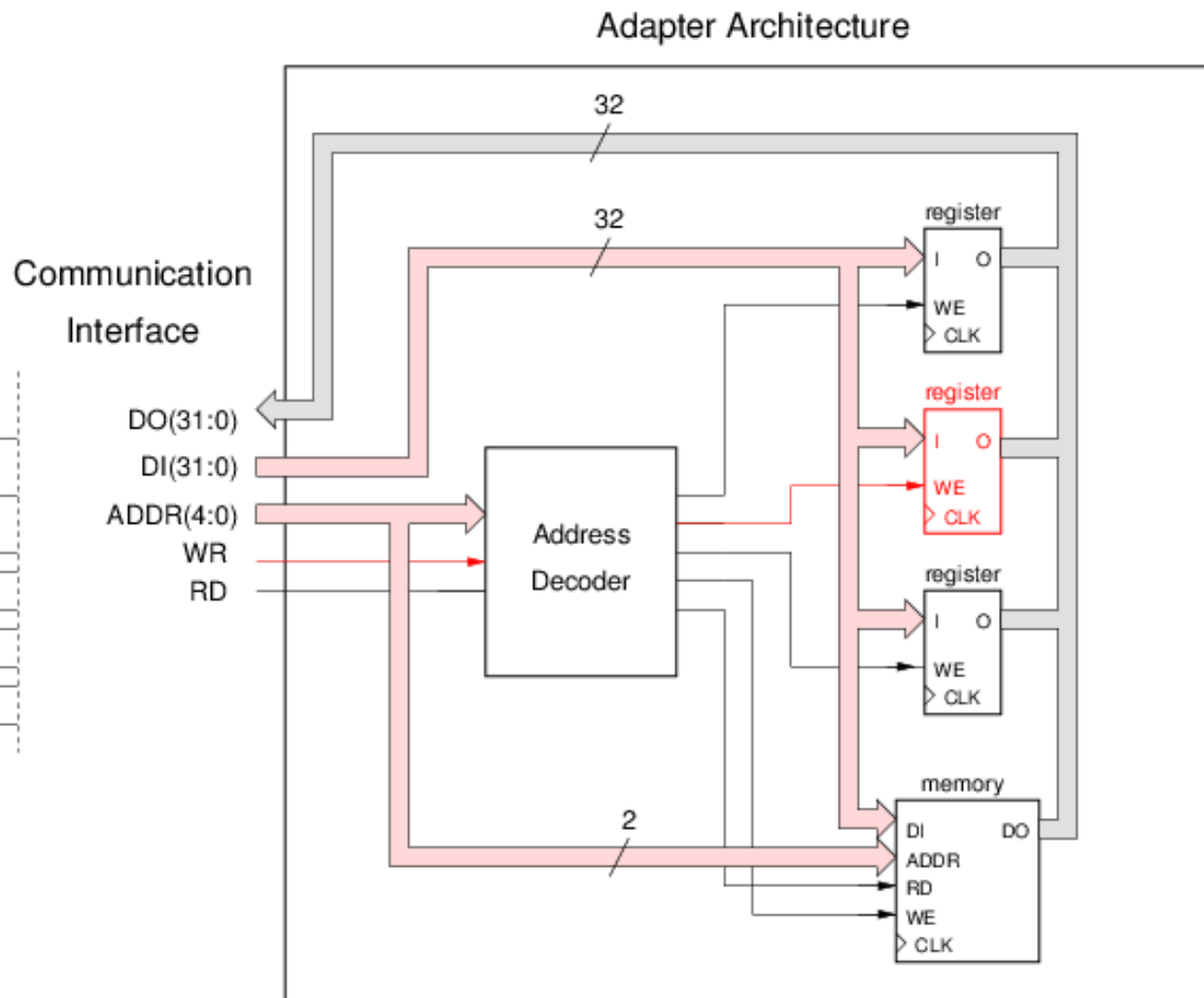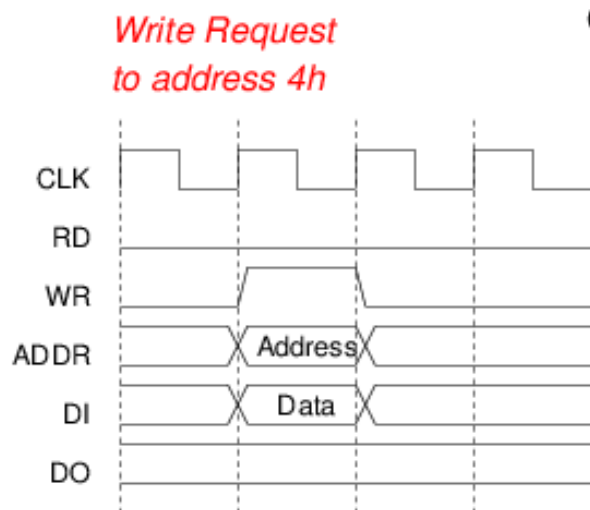

 

```
process (ADDR)
begin
    cs_reg1 <= '0';    cs_reg2 <= '0';
    cs_reg3 <= '0';    cs_mem  <= '0';
    case (ADDR(4)) is
        when '0'      => case (ADDR(3 downto 2)) is
            when "00"   => cs_reg1 <= '1';
            when "01"   => cs_reg2 <= '1';
            when "10"   => cs_reg3 <= '1';
            when others =>
                end case;
        when '1'      => cs_mem <= '1';
        when others =>
            end case;
    end process;

    reg1_we <= cs_reg1 AND WR;    reg2_we <= cs_reg2 AND WR;
    reg3_we <= cs_reg3 AND WR;    mem_we  <= cs_mem  AND WR;
```

- Řešení s využitím výstupního multiplexoru
 - a) Asynchronní čtení z paměti
 - b) Synchronní čtení z paměti
- Alternativně lze implementovat s využitím třístavového budiče

