

# Návrh číslicových obvodů

***Jan Kořenek***, Tomáš Martínek

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Božetěchova 2, 612 66 Brno

korenek@fit.vutbr.cz



- ***Proč mapovat algoritmus do hardware***
- Mapování základních konstrukcí do hardware
  - Sekvence
  - Selekcce
  - Iterace
- Modulární návrh
- Shrnutí

## Algoritmus

- Hledání řetězců
- Šifrování dat
- Filtrace obrazu
- ...


### Implementace pomocí programu



```
void main() {  
    ...  
    return 0;  
}
```

- Řízení programem
- Sekvenční zpracování programu na jednom nebo více procesorových jader
 
### Implementace pomocí hardwarové architektury



- Chování dáno zapojením obvodových prvků, které pracují paralelně
- Základní obvodové prvky se liší podle použité technologie – ASIC, FPGA, ...



## Implementace pomocí SW algoritmu


```
sum=0;  
for(i=0;i<m;i++)  
    sum = sum + D[i];
```

- Procesorové jádro obsahuje v ALU **jednu sčítačku**. V jednom kroku je proveden jeden součet
- Celý výpočet bude dokončen v **m krocích**

**Kolik procent plochy procesoru je využito při výpočtu?**



## Implementace pomocí HW architektury

 


- Na čipu může být umístěno a vzájemně propojeno **více paralelních sčítaček**
- Pro **m-1 sčítaček** bude celý výpočet dokončen v  **$\log_2(m)$  krocích**.


 
## Implementace pomocí SW algoritmu


```
sum=0;  
for(i=0;i<m;i++)  
    sum = sum + D[i];
```

- Procesorové jádro obsahuje v ALU jen **jednu sčítačku**. V jednom kroku je sečten pouze jeden prvek posloupnosti.



 
## Implementace pomocí HW architektury

- Menší plocha na čipu
- Menší spotřeba energie



 - **Multimediální data** s možností třídění, náhledů, detekcí osob a dalším zpracování
- **Strojové učení** a umělá inteligence **potřebuje datové sady**
- Autonomní systémy vyžadují **zpracování dat v reálném čase**
- Rozšiřuje se **internet věcí** a narůstá objem dat ze senzorů



- Příjem a vyhodnocení dat ze senzorů v reálném čase
- Spousta senzorů → velký objem dat

- Přední a zadní kamera
- LiDAR (long- and short-range radar)
- Ultrazvuk




## Adding Senses

- Accelerometers and Gyro
- Steering Wheel Angle
- Ultrasonic sensors
- Front Radar Sensor
- Blind Spot sensor
- Rear View Cameras
- Front View Cameras
- Surround View Cameras



## The 5 levels of vehicle automation



 

- V datových centrech je potřeba zpracovávat velké objemy dat
- Microsoft v roce 2015 odstartoval projekt Catapult pro akceleraci vyhledávače Bing.
- Úspěšný projekt pokračoval v roce 2018 projektem Brainwave
- Cílem projektu Brainwave je akcelerace zpracování dat v datových centrech pomocí hlubokých neuronových sítí
- Díky hardwarové akceleraci výrazná úspora spotřeby DC




- Rychlá reakce na aktuální stav burzy

- Dekódování dat z burzy, ukládání stavu burzy
- Model nejlepších nabídkových a poptávkových cen sledovaných aktiv (akcie, komodity, deriváty)
- Závod o nejrychlejší reakci

- Brněnská firma Magmio

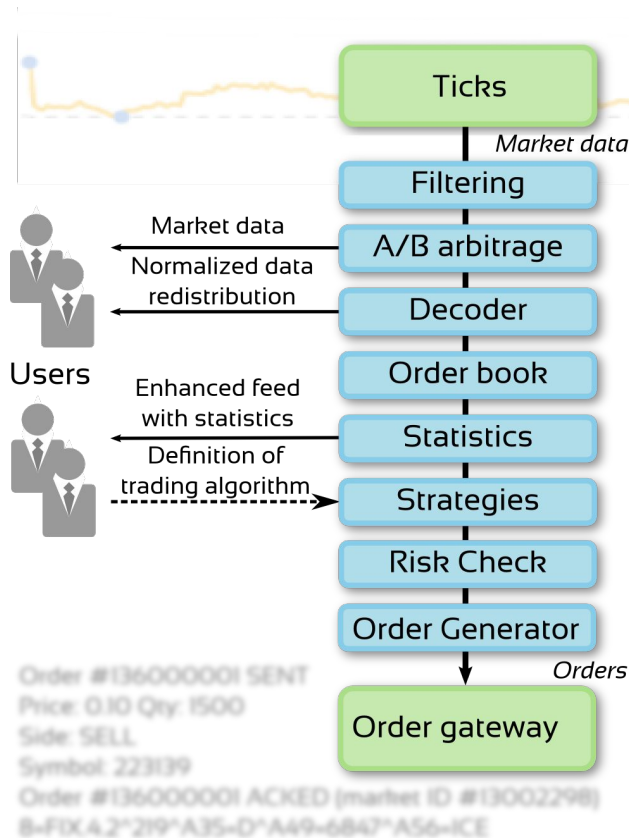- Celé zpracování dat realizováno v hardware
- Reakce na změnu stavu burzy v řádu stovek nanosekund




- Většinu aplikací je možné realizovat čistě softwarově
- Hardware umožňuje dosáhnout lepších parametrů
  - Vyšší rychlost zpracování a tím i **vyšší propustnost**
  - **Nižší spotřeba** a delší běh aplikace na baterie
  - Rychlejší reakce na nastalou událost, dosažení **nižší latence**
  - Miniaturizace výsledného řešení
  - ...

## Softwarové řešení

```
void main() {  
    ...  
    return 0;  
}
```



CPU

 



*Identifikace kritických částí  
pro HW zpracování  
(propustnost, latence, spotřeba, ...)*

## Softwarové řešení s hardwarovou podporou

```
void main() {  
    ...  
    hw_proc(...);  
    ...  
    return 0;  
}
```



CPU + HW

  


FPGA/ASIC

- Intuitivně
  - Postup, který nás dovede k řešení úlohy
- Přesnější definice z kurzu základy programování
  - Přesně definovaná konečná posloupnost příkazů (kroků), jejichž prováděním pro každé přípustné vstupní hodnoty získáme po konečném počtu kroků odpovídající výstupní hodnoty
- Algoritmus je sestaven na základě
  - **Datových struktur** – proměnné, záznamy, pole, lin. seznamy, apod.
  - **Řídících struktur** – sekvence, podmínka, iterace
 
## *Příklad algoritmu pro výběr maxima dvou prvků*


```
int a, b, max;  
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```



- Výpočet běží na **univerzálním procesoru (CPU)**
- **Datové struktury** i předpis programu jsou uloženy **v paměti RAM**
- Na základě lokality jsou data i program přesouvány mezi pamětí RAM a interní pamětí cache procesoru
- **Vstupy/Výstupy** – dodávány skrze V/V zařízení (disk, monitor, porty, apod.)
 
## Algoritmus

```
int a, b, max;  
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```



## Program

```
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```


## Data

```
int a, b, max;
```


- Výpočet běží na **specializovaném čipu** (obvykle **ASIC** nebo **FPGA**)
- **Datové struktury** – uloženy v registrech nebo paměťových blocích
- **Řídící struktury** – výpočet realizovat skrze **datovou cestu (funkční jednotky)**, která je ovládána **řadičem (FSM)**
- **Vstupy/výstupy** – dostupné skrze vstupní/výstupní piny obvodu
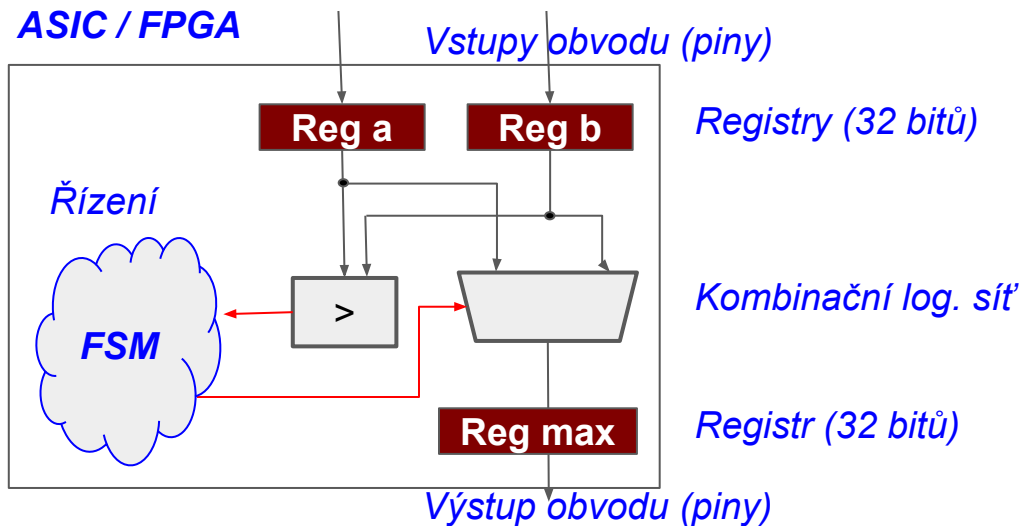
## Algoritmus

```
int a, b, max;  
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```




 - Dijkstra dokázal, že libovolný algoritmus lze zaznamenat skrze kombinaci tří řídicích struktur:
  - **Sekvence (posloupnost)**
  - **Selekce (podmínka)**
  - **Iterace (cyklus)**
- Pojd'me si ukázat, jak lze tyto struktury realizovat v hardware



- Proč mapovat algoritmus do hardware
- ***Mapování základních konstrukcí do hardware***
  - Sekvence
  - Selekcce
  - Iterace
- Modulární návrh
- Shrnutí

- **Sekvence příkazů** je řada za sebou navazujících kroků - jednotlivé kroky jsou definovány pomocí příkazů
- Datová závislost
  - Dvojice příkazů je **datově závislá**, pokud **vstup jednoho příkazu závisí na výstupu druhého příkazu** nebo naopak. V opačném případě jsou příkazy datově nezávislé
- Příklad datově závislého příkazu
  - Druhý příkaz potřebuje hodnotu C z prvního příkazu
- Příklad datově nezávislého příkazu
  - Příkazy nepracují s výstupem jiného příkazu

 

```
C = A + B;  
E = C * D;
```

```
C = A + B;  
E = A * D;
```





- Doba pro vykonání datové závislých příkazů je dána součtem dob jednotlivých příkazů (bloků)

## Příklad

Datová závislost

```
C = A + B;  
E = C * D;
```

  



- Celková doba výpočtu  $t = t_+ + t_*$
- V reálném obvodu je nutné uvažovat také zpoždění vodičů
- Vstupní *signály A, B, D musí být stabilní* po celou dobu  $t$
- Dokud se výpočet C a E neustálí, jsou na vodičích nedefinované hodnoty

- Doba pro vykonání datové nezávislých příkazů je dána maximem dob jednotlivých příkazů (bloků)

## Příklad

*Bez datové závislosti*


```
C = A + B;  
E = A * D;
```

  


- Celková doba výpočtu  **$t = \max(t_+, t_*)$**
- V reálném obvodu je nutné uvažovat také zpoždění vodičů

- Skrze selekci lze ovládat průběh vykonávání jednotlivých příkazů algoritmu
- Existují různé varianty
  - Selektce s jednou podmíněnou sekcí (if)
  - Výběr mezi dvojicí podmíněných sekcí (if else)
  - Výběr mezi několika podmíněnými sekcemi (switch)
- **Realizace na úrovni software**
  - Nejprve je vyhodnocena podmínka a až potom vykonány příkazy některé z podmíněných sekcí
- **Realizace na úrovni hardware**
  - Všechny podmíněné sekce je možné vykonávat paralelně včetně vyhodnocení podmínky
  - Na závěr se pomocí multiplexoru vybírá požadovaný výstup z podmíněné sekce, která odpovídá vyhodnocené podmínce
  - Alternativně lze výpočetní zdroje mezi podmíněnými sekcemi sdílet

**if(Podmínka) sekce;**

 

**if(Podmínka) A else B;**

 

## Příklad

absolutní hodnota z A a B

```
if (A > B)
    abs = A-B;
else
    abs = B-A;
```

### • Rychlá varianta


- Výpočet obou sekcí probíhá paralelně
- Na závěr je multiplexorem vybrán výsledek

### • Varianta malá plocha

- Nejprve jsou vybrány multiplexorem vstupní parametry
- Na závěr je proveden výpočet

### Rychlá varianta

Paralelní sekce

 

### Doba výpočtu


$$t = \max(t_+, t_-) + t_{mx}$$

### Zdroje

- 2x odčítačka,
- 1x multiplexor,
- 1x komparátor

### Varianta malá plocha

Sdílení zdrojů

 

### Doba výpočtu

$$t = t_+ + t_{mx} + t_-$$


### Zdroje

- 1x odčítačka,
- 2x multiplexor,
- 1x komparátor

- Často potřebujeme, aby byla **sekvence příkazů** resp. celý algoritmus vykonáván **opakovaně**, v některých případech i v nekonečné smyčce



 
## Příklady aplikací vyžadující proudové zpracování dat

- Senzory produkují proud naměřených dat
- Digitální audio - proud vzorků dat signálu zvuku
- Digitální video - proud jednotlivých obrazových bodů a snímků obrazovky
- Přenosy po síti - data se přenáší ve formě paketů a síťových toků



- U kombinačních obvodů je potřeba udržet vstupní parametry stabilní alespoň do té doby, dokud se výsledek neustálí
- Přiložením nových vstupních parametrů začíná opět proces výpočtu a výstupy jsou po určitou dobu nestabilní


## Příklad

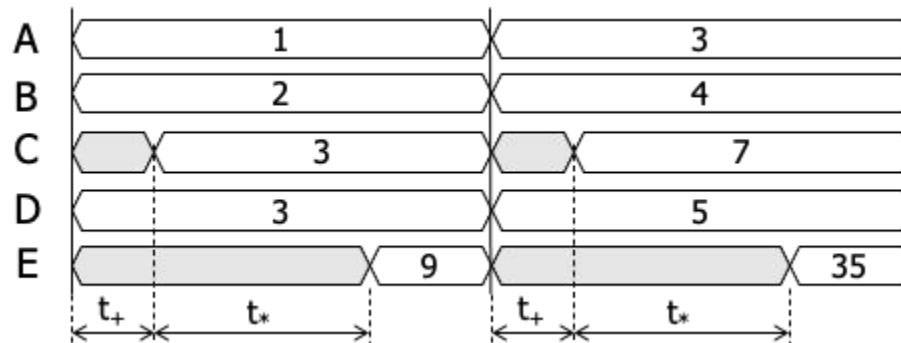  


- Jak realizovat požadované zpoždění?
- Jak udržet vstupní parametry stabilní po celou dobu výpočtu?
- Jak ve správný okamžik uložit výsledek?

- Uvedené problémy lze efektivně řešit převedením obvodu **na synchronní obvod řízený hodinovým signálem CLK**
- Postup řešení:
  - Stabilitu vstupních a výstupních parametrů zajistíme vložením registru
  - Periodu hodinového signálu CLK nastavíme na potřebnou délku zpoždění

## Příklad

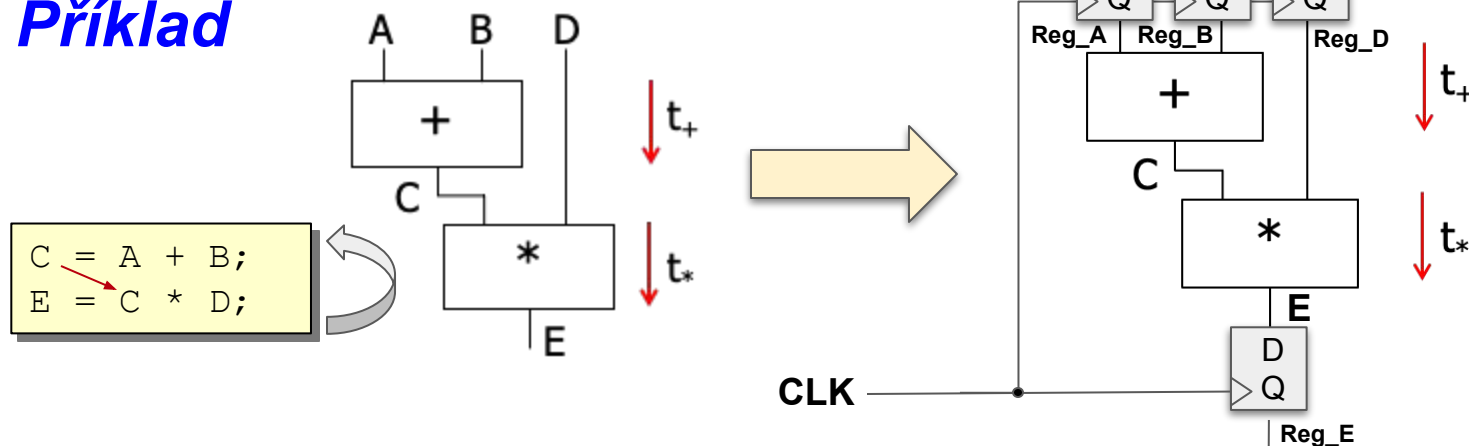

## Časový diagram synchronního obvodu

 




- **Důsledky:**

- Výstupy registrů jsou stabilní po celou dobu periody
- *Přidáním registrů se prodlužuje latence obvodu*
  - Vstupní parametry přiložené na vstup obvodu v rámci hodinového taktu  $i$  se zúčastní výpočtu až v hodinovém taktu  $i+1$
  - Výstupní hodnota vypočtené v hodinovém taktu  $i+1$  je k dispozici na výstupu obvodu až v hodinovém taktu  $i+2$
- Doba periody musí pokrývat dobu výpočtu + setup time pro uložení výsledku do výstupního registru + zpoždění vodičů

- **Problémy:**

- Pokud je sekvence příkazu příliš dlouhá nebo dokonce proměnlivá (např. podmíněné sekce s různou délkou), potom se nadměrně prodlužuje i délka periody hodinového signálu
- Řešením je *zřetězené zpracování*

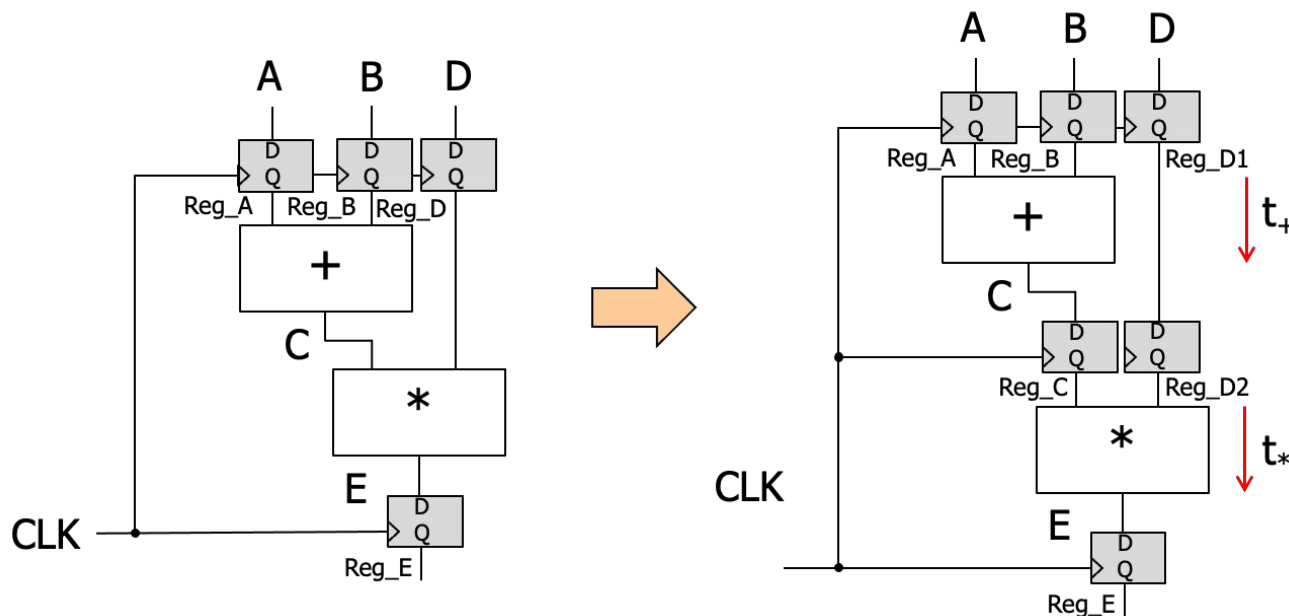
- Vložení dalších registrových stupňů dovnitř sekvence příkazu je možné výpočet rozdělit na menší části, které však mohou současně (paralelně) zpracovávat oddělené části po sobě jdoucích iterací




## Postup zpracování dat

Čas (hodinové cykly t1 až tn)

t0 t1 tn tn+2

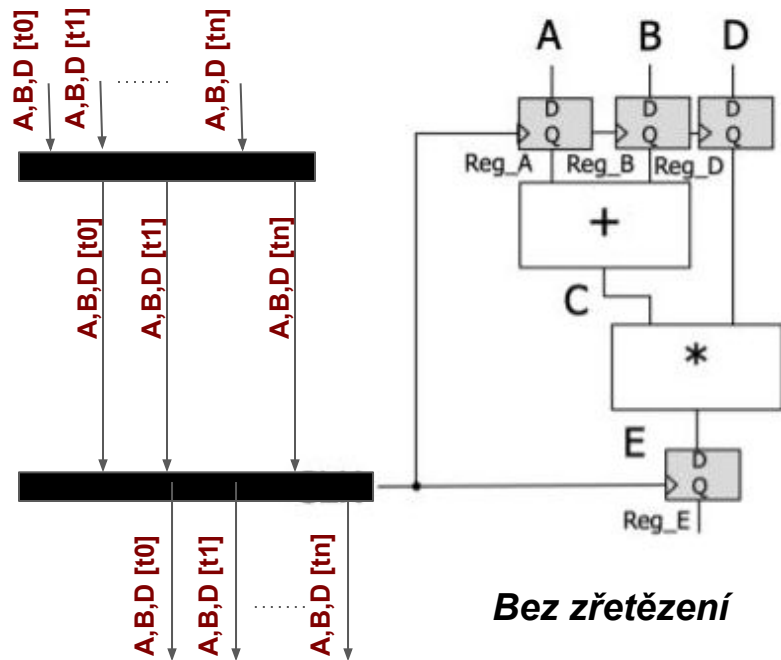


*Bez zřetězení*

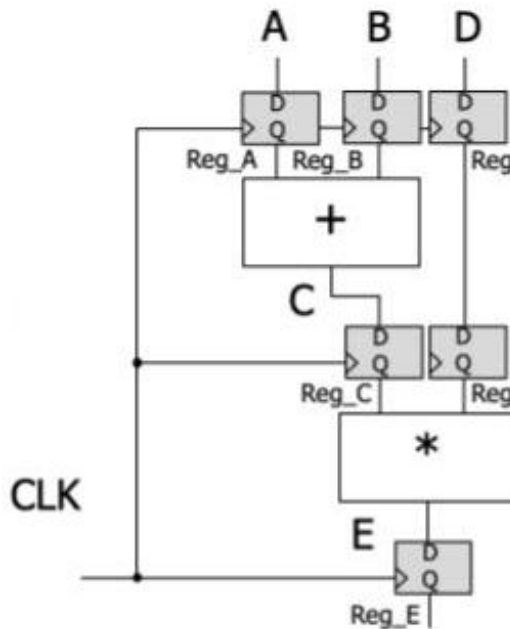


*Zřetězené zpracování*

Čas (hodinové cykly t1 až tn)

t0 t1 t2 tn tn+3

 

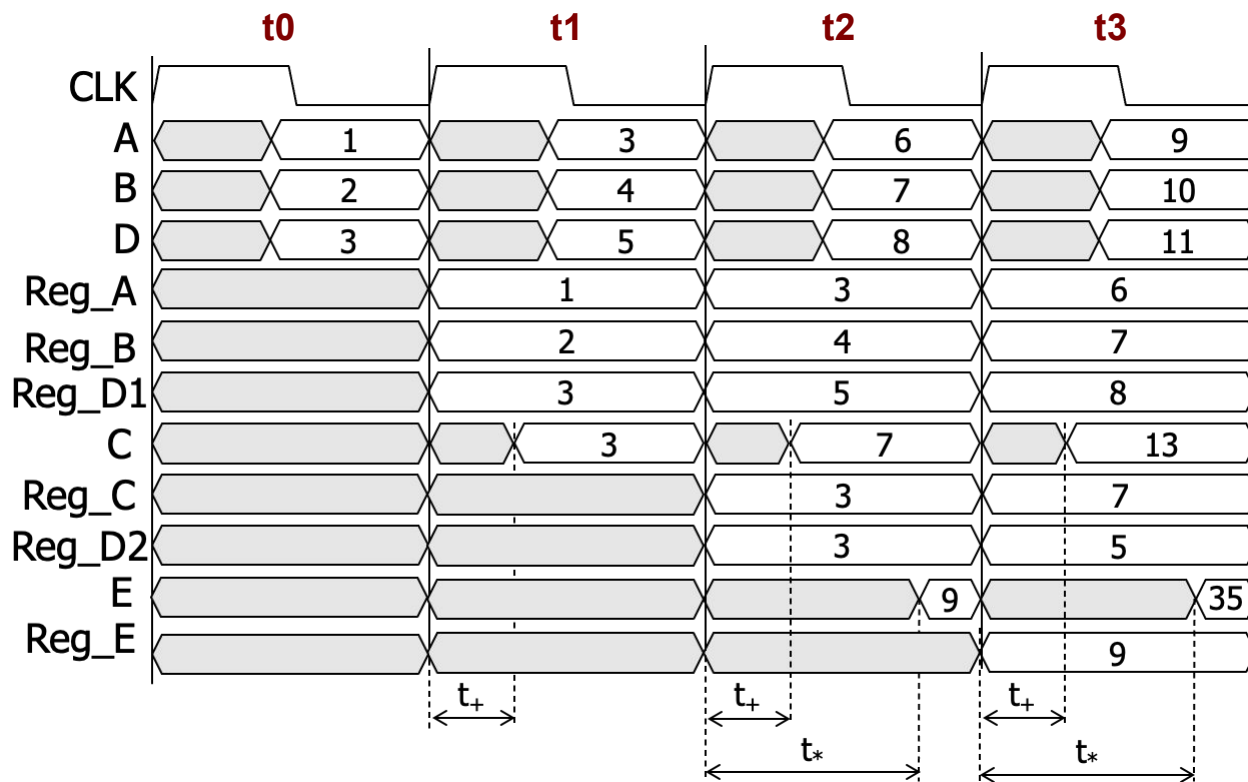

*Výpočet je rozdělen do více hodinových cyklů*

- **Poznámky:**

- Při vytváření stupně se musí registry vložit i doprostřed propojovacích vodičů (např. **Reg\_D2**), jinak by nebyla v navazujícím stupni data ve správný čas a výpočet by nefungoval správně

- **Důsledky:**

- Přidáním registrů dovnitř obvodu se dále prodlužuje latence obvodu, tj. výsledek výpočtu je dostupný o takt později
- Doba periody se zkracuje na  **$t = \max[t_{\uparrow}, t_{\downarrow}] + \text{setup time} + \text{zpoždění vodičů}$** , neboť jednotlivé příkazy (operace) se vykonávají nezávisle v oddělených stupních
- Technika zřetězení je nejvíc efektivní pokud je délka výpočtu v jednotlivých stupních **vyvážená** – vede na minimální délku periody tj. maximální rychlost výpočtu


- **Problémy:**

- Zřetězení nelze aplikovat na výpočty se zpětnou vazbou, neboť vložení registru by prodloužil zpětnou vazbu o jeden takt. Obvod by dostal data zpětnou vazbou pozdě.

- Umožňuje opakování určité části algoritmu
- Rozlišujeme několik typů
  - Cyklus **for** s pevným počtem iterací
  - Cyklus **while** a **do while** s proměnným počtem iterací
- Všechny typy cyklů zahrnují:
  - Inicializační část
  - Podmínku ukončení cyklu
  - Inkrement
  - Seznam příkazů
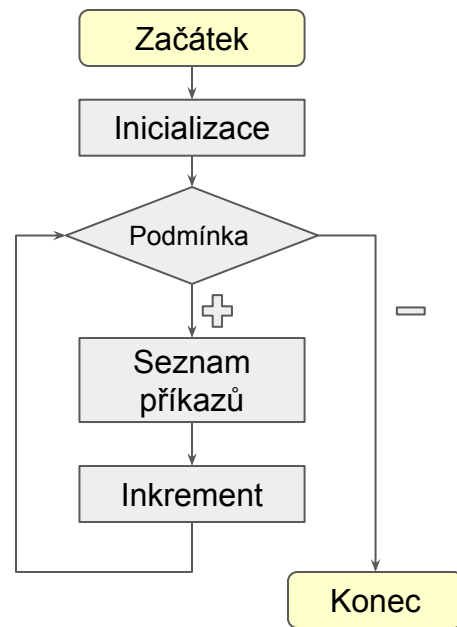
#### **Příklad pro smyčku FOR**


```
for(inicializace; podmínka; inkrement)  
{ seznam příkazů }
```



- Všechny tyto 4 části je potřeba realizovat i na úrovni hardware

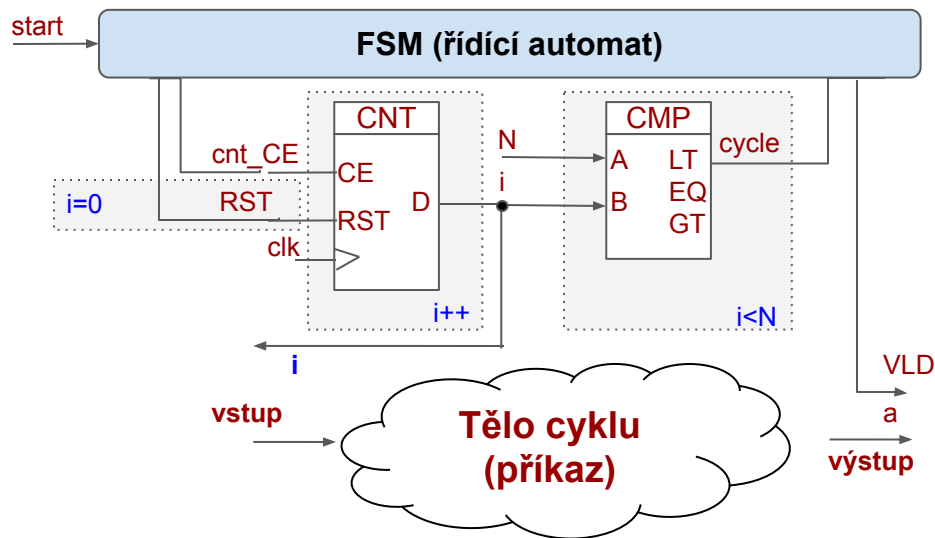
## • Zpracování dat v cyklu

```
for (i=0; i<N; i++) {  
    příkaz;  
}
```



 
## Činnost obvodu


- Před začátkem cyklu je potřeba ve stavu **init** inicializovat proměnou cyklu  $i$  ( $i=0$ ). Čítač je inicializován signálem reset ( $RST=1$ )
- Cyklus je startován signálem start ( $start=1$ ), kdy obvod přechází do stavu **count**
- Ve stavu **count** v každém cyklu hodin (tiku) je inkrementován čítač ( $i++$ ) signálem **cnt\_CE** a je provedeno tělo cyklu
- Komparátor kontroluje podmínku ukončení cyklu ( $i < N$ ) a v případě nesplnění podmínky je cyklus ukončen - přechod do stavu **finish**


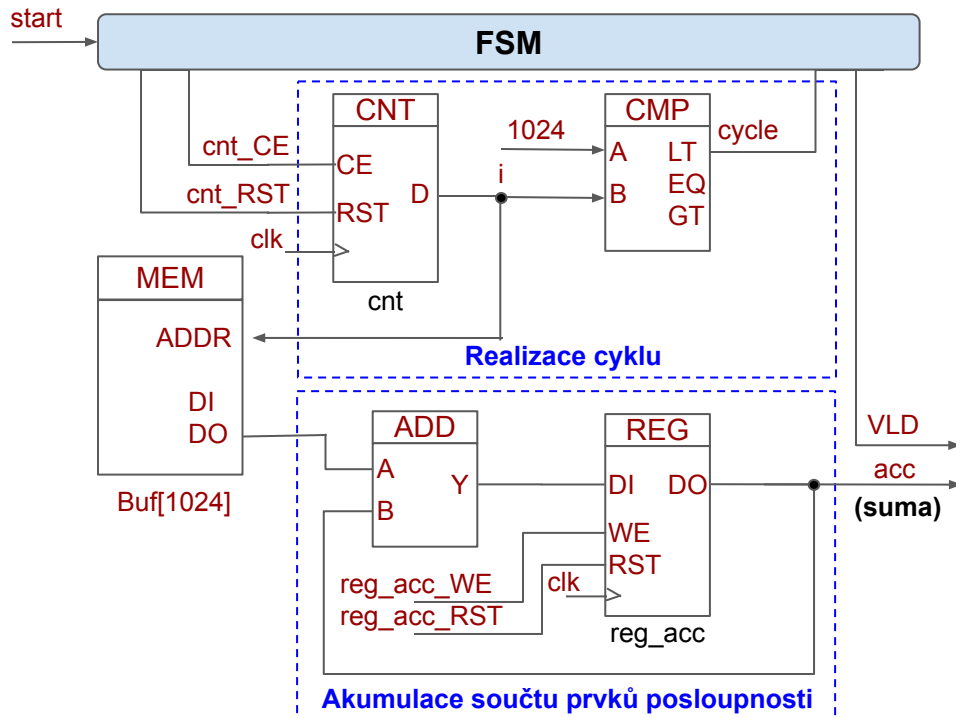
```
for (i=0; i<1024; i++)
    acc=acc+Buf[i];
```



## Stavový automat

 

**init:**  
cnt\_RST=1;  
reg\_acc\_RST=1;

**count:**  
cnt\_CE=1;  
reg\_acc\_WE=1;

**finish:**  
VLD=1;

**Pozn:** Řízení signálů na základě aktuálního stavu. Pokud není některý výstup ve stavu nastaven, má nulovou hodnotu.



```
for (i=0;i<1024;i++)  
    acc=acc+Buf[i];
```

- Vstupní pole **Buf[1024]** je uloženo v paměti RAM nebo ROM
- Před začátkem výpočtu je potřeba inicializace, která je řešená stavem **init**:
  - Vynulovat proměnnou cyklu **i** signálem (cnt\_RST = 1)
  - Vynulovat obsah registru **reg\_acc** signálem (reg\_acc\_RST = 1)
- Ve stavu **count** probíhá tělo cyklu a v každém cyklu (tiku) hodinového signálu:
  - je inkrementovaná proměnná cyklu **i** pomocí čítače (cnt\_CE = 1). Hodnota čítače současně slouží jako adresa do paměti ROM, odkud se přečte prvek pole indexovaný proměnou **i**
  - Prvky posloupnosti čtené z paměti jsou postupně akumulovány v registru **reg\_acc**
- Celý cyklus končí v okamžiku nesplnění podmínky cyklu **i < 1024** signál (cycle = 0), obvod přechází do stavu **finish** a v registru **reg\_acc** je výsledek

```
for (i=0;i<N;i++)
    a = a + Buf[i];
```

**N řádků  
(iterací)**


```
for (i=0;i<N/2;i++){
    a = a + Buf[i].D0;
    a = a + Buf[i].D1;
}
```

## N/2 řádků (iterací)


```
for (i=0;i<N/4;i++){
    a = a + Buf[i].D0;
    a = a + Buf[i].D1;
    a = a + Buf[i].D2;
    a = a + Buf[i].D3;
}
```


## N/4 řádků (iterací)

## Návrh číslicových obvodů

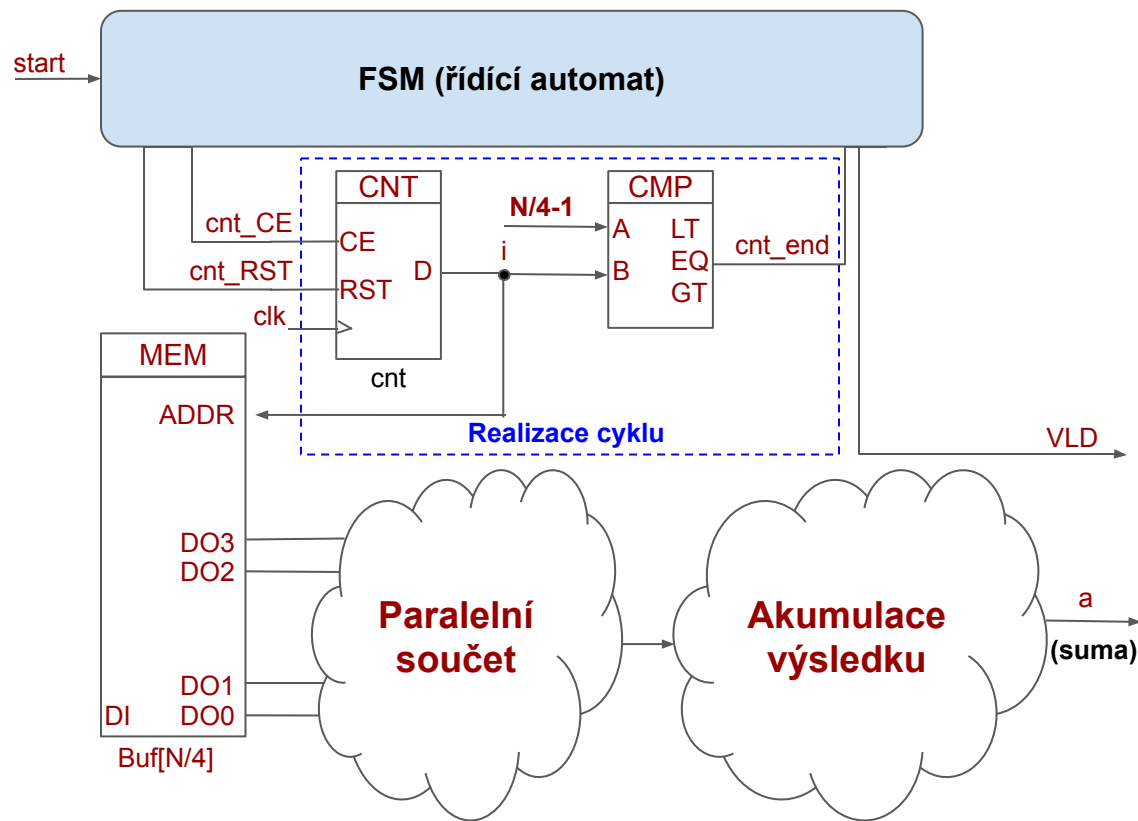


 
```
for (i=0; i<N/4; i++) {  
    a=a+Buf[i].D0;  
    a=a+Buf[i].D1;  
    a=a+Buf[i].D2;  
    a=a+Buf[i].D3;  
}
```



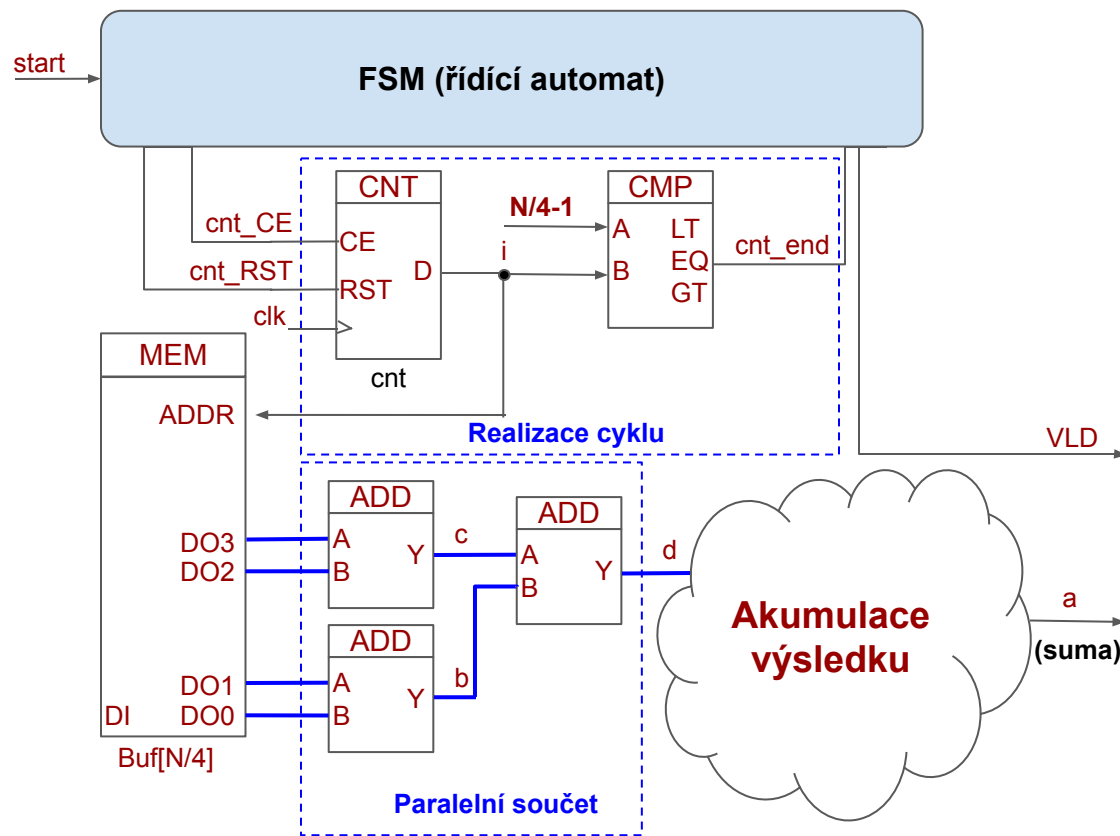

 
```
for (i=0; i<N/4; i++) {
    b=Buf[i].D0+Buf[i].D1;
    c=Buf[i].D2+Buf[i].D3;
    d=b+c;
    a=a+d;
}
```





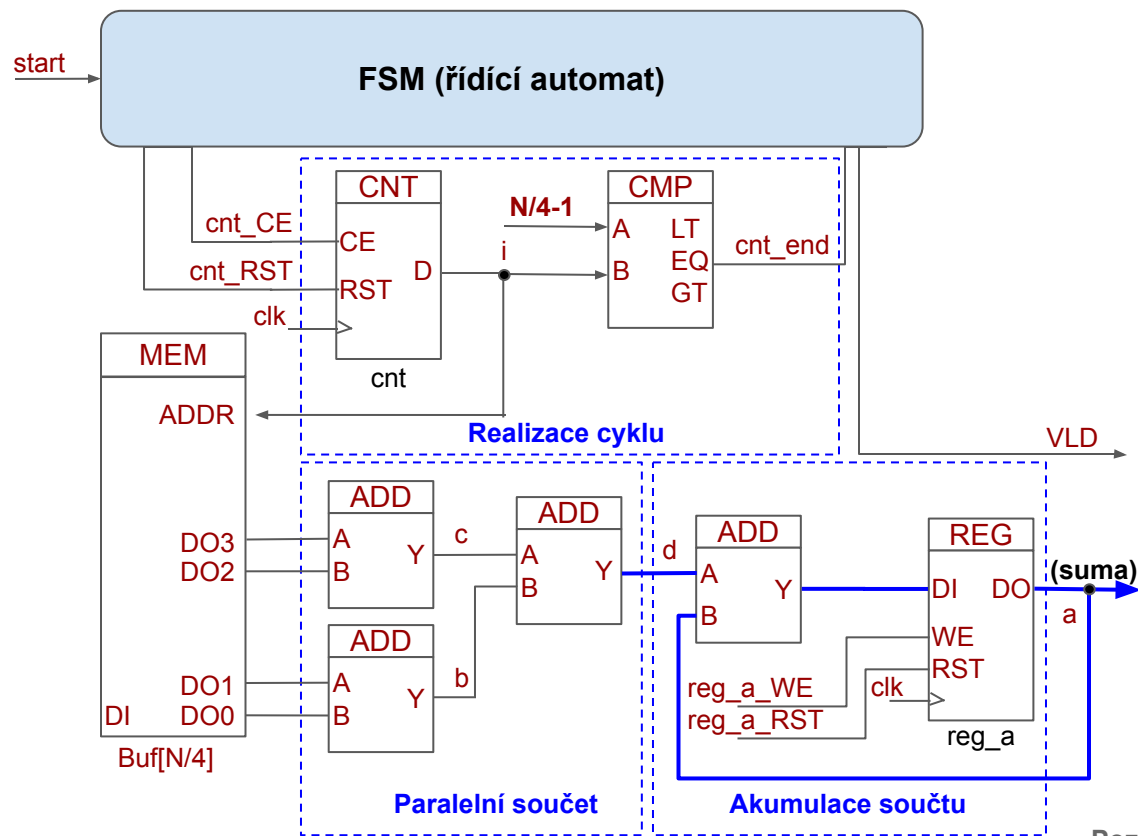

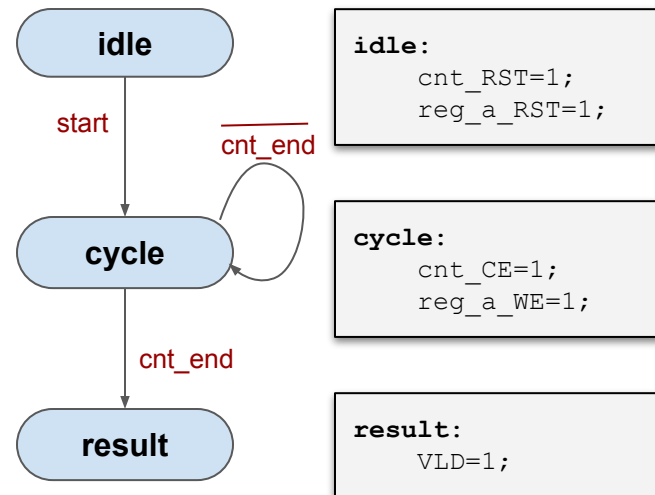
```
for (i=0; i<N/4; i++) {
    b=Buf[i].D0+Buf[i].D1;
    c=Buf[i].D2+Buf[i].D3;
    d=b+c;
    a=a+d;
}
```



 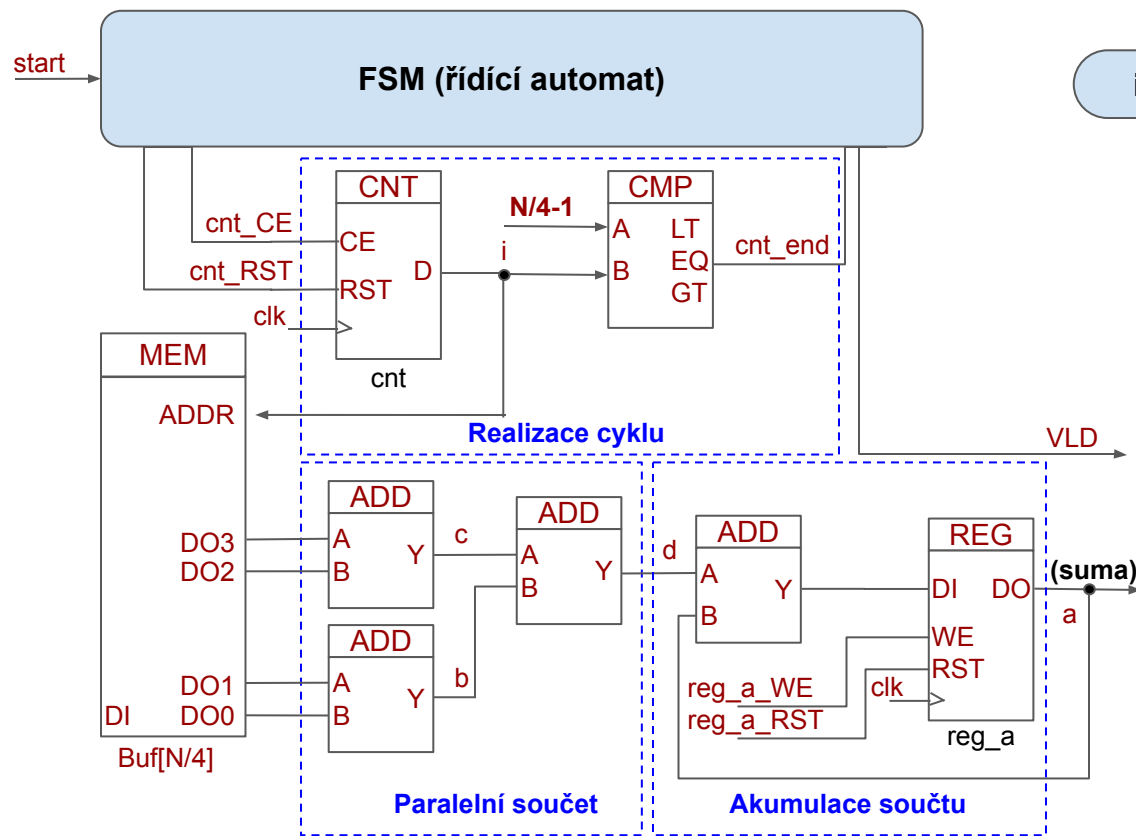**Pozn:** Řízení signálů na základě aktuálního stavu. Pokud není některý výstup ve stavu nastaven, má nulovou hodnotu.



**Časový diagram**

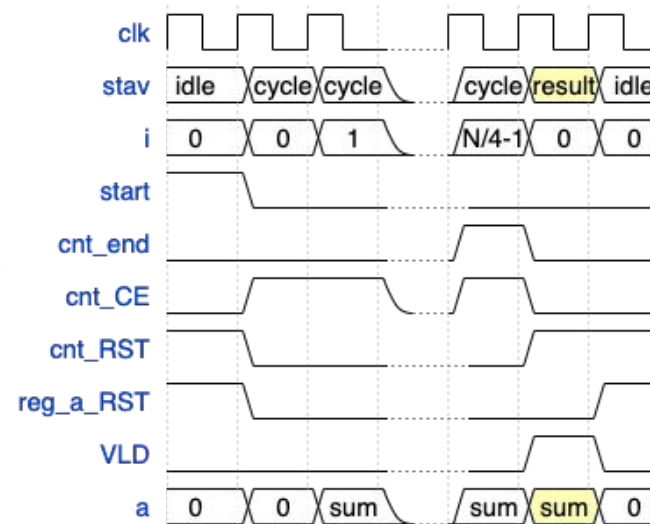

- Rozbalením smyčky se zápis algoritmu stává delším, avšak snižuje se režie spojená s vyhodnocením podmínky cyklu
- Rozlišujeme:
  - Částečné rozbalení smyčky
  - Úplné rozbalení smyčky

## Příklad

### Rozbalení smyčky s 10 iteracemi

```
int a[10];  
int acc = 0;  
  
for(i=0; i<10; i++)  
    acc = acc + a[i];
```

**Nerozbalená smyčka**



```
int a[10];  
int acc = 0;  
  
for(i=0; i<10; i+=2){  
    acc = acc + a[i];  
    acc = acc + a[i+1];  
}
```

**Částečně rozbalená smyčka**



```
int a[10];  
int acc = 0;  
  
acc = acc + a[0];  
acc = acc + a[1];  
acc = acc + a[2];  
...  
acc = acc + a[9];
```

**Úplně rozbalená smyčka**

- ***Rozbalení smyčky umožňuje vykonání obecně  $N$  iterací cyklu paralelně*** (v jednom kroku).
- Musí být splněno několik předpokladů:
  - Fixní počet iterací smyčky, počet iterací nelze měnit v průběhu výpočtu.
  - Pro  $N$  paralelních iterací rozbalené smyčky ***musí být k dispozici všechna vstupní data***.
  - ***Mezi  $i$  a  $i+1$  iterací není datová závislost***: Jinými slovy není potřeba v další iteraci smyčky výsledek z předcházející iterace.
- Pokud jsou vstupní data uložena v paměti, musíme při rozbalení smyčky zvýšit propustnost paměti.
  - Zvýšení datové šířky čtených dat.
  - Více paralelních pamětí nebo portů paměti.
  - Násobná frekvence rozhraní pro přístup do paměti.



- Pokud jsou jednotlivé příkazy rozbalené smyčky datově nezávislé (popř. je lze upravit na datově nezávislé), potom mohou být zpracovány v hardware paralelně


## Příklad


Úplné rozbalení smyčky s 10 iteracemi

```
int a[10];  
int acc = 0;  
  
acc = acc + a[0];  
acc = acc + a[1];  
acc = acc + a[2];  
...  
acc = acc + a[9];
```



 
```
int a[10];  
int acc;  
  
acc = a[0]+a[1]+ ... +a[9];
```




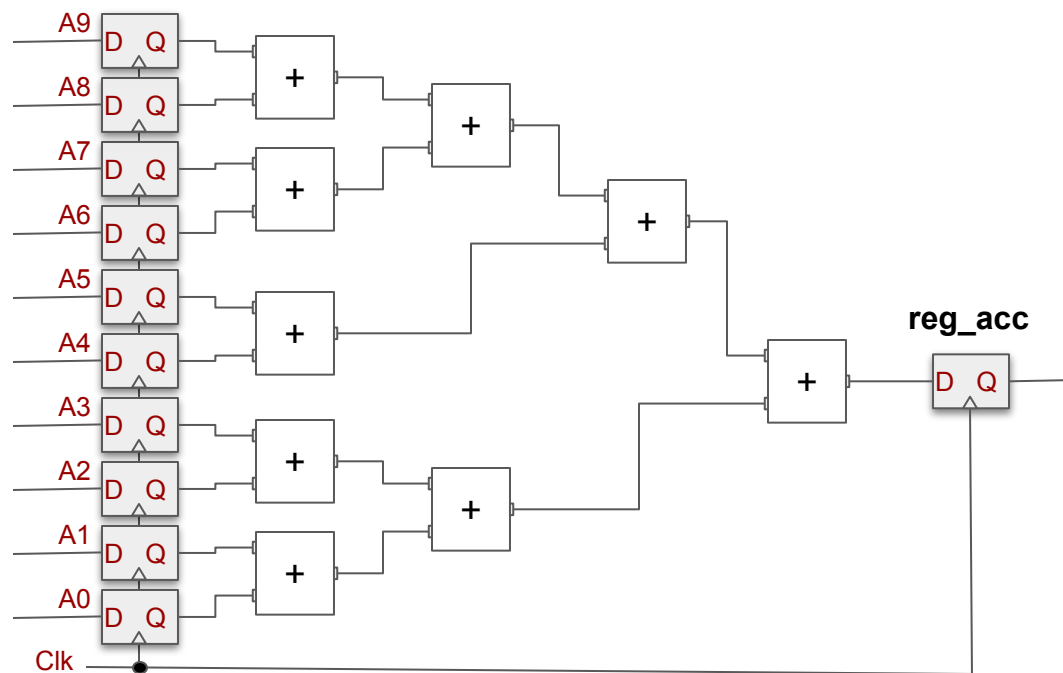

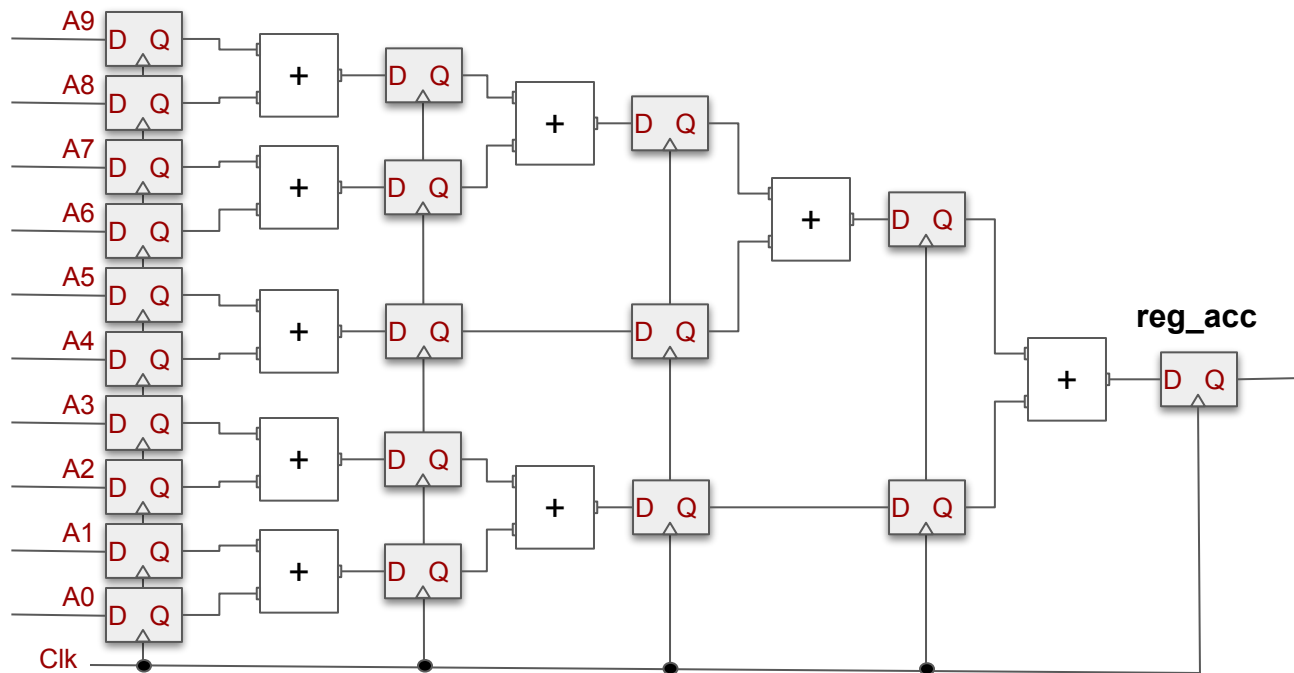- Délka periody hodin:  $T = (4 * t_{\downarrow}) + \text{setup time} + \text{zpoždění vodičů}$
- Doba výpočtu: 1 takt



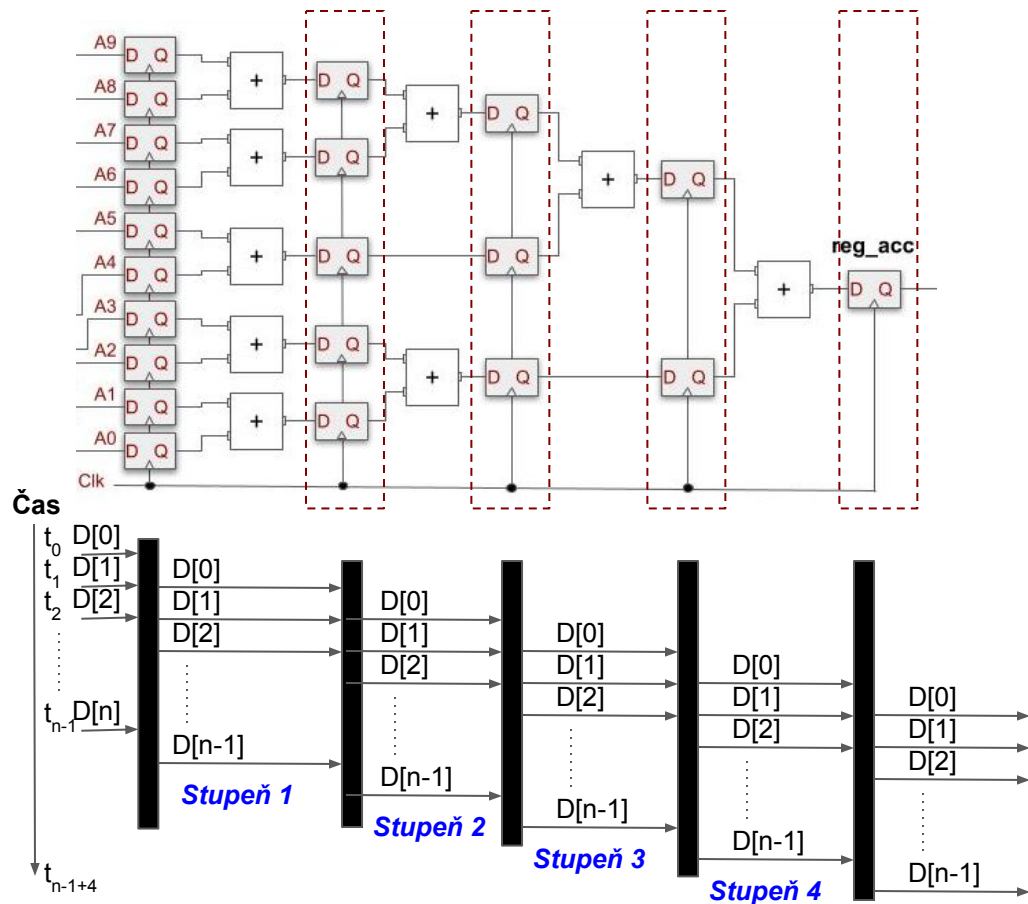- Délka periody hodin:  $T = t_+ + \text{setup time} + \text{zpoždění vodičů}$
- Doba výpočtu: 4 takty



- **Rozdělení obvodu do  $M=4$  stupňů** (jednodušších obvodů) pracujících ve zřetězené lince za sebou.
- Každý stupeň zpracuje výsledek za jeden takt hodin Clk a předá jej do navazujícího stupně.
- **Díky jednoduššímu zpracování** v jednotlivých stupních **může obvod pracovat na vyšší frekvenci**, v ideálním případě  $M$ -krát rychleji.
- **První vzorek dat je zpracován až po průchodu všemi stupni linky**, tedy za  $M=4$  taktů hodin Clk.
- **Zpracování  $n$  vzorků dat proběhne za  $n+M$  taktů hodin Clk.**

- **Propustnost**: počet vzorků dat zpracovaných za jednotku času. Nevíme, za jak dlouho dostaneme první výsledek.
- **Latence**: čas od příchodu prvního vzorku dat po získání prvního výsledku. Většinou se počítá v taktech hodinového signálu.


## Příklad

### *Ukázka rozdílu mezi propustností a latencí*

Auto převezí 1 mil. ks DVD nosičů s kapacitou 8,3 GB z Brna do Prahy. Urazí přibližně vzdálenost 200 km za 2 hodiny. V případě plně zaplněných DVD dojde k přenosu dat s propustností  $1\,000\,000 \cdot 8,3 / (2 \cdot 3600) = 1152,7 \text{ GB/s} = 9222 \text{ Gb/s}$ , ale latence komunikace je 2 hodiny, neboť data se dostanou do Prahy až za dvě hodiny.


- Na jaké frekvenci může pracovat obvod, když sčítačka má zpoždění výpočtu  $t_+ = 2$  ns, na každém vodiči je zpoždění  $t_{\text{wire}} = 1$  ns a setup time registru je  $t_{\text{setup}} = 1$  ns.

## Zpracování v jednom cyklu

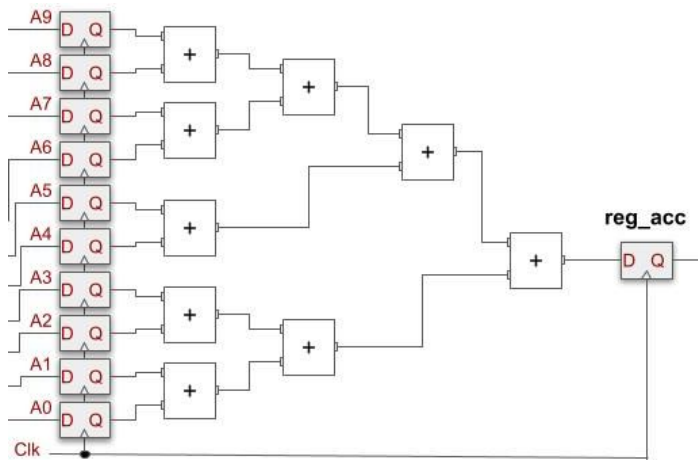

$$T = 5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 1 = 14 \text{ ns}$$
$$f = 1000 / 14 = 71,4 \text{ MHz}$$
$$\text{Latence} = 1 \text{ takt hodin}$$


## Zřetěžené zpracování

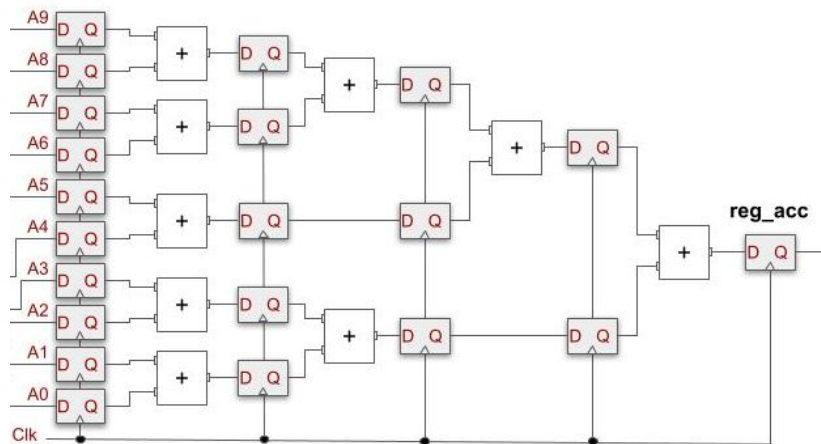

$$T = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 = 5 \text{ ns}$$
$$f = 1000 / 5 = 200 \text{ MHz}$$
$$\text{Latence} = 4 \text{ takty hodin}$$

- Předpokládejte, že potřebujete zpracovat 8M vzorků dat obvodem na následujícím obrázku. Uvažujte zpoždění každého vodiče  $t_{wire} = 1\text{ ns}$ , setup time  $t_{setup} = 1\text{ ns}$  a zpoždění každé sčítačky  $t_{max} = 7\text{ ns}$

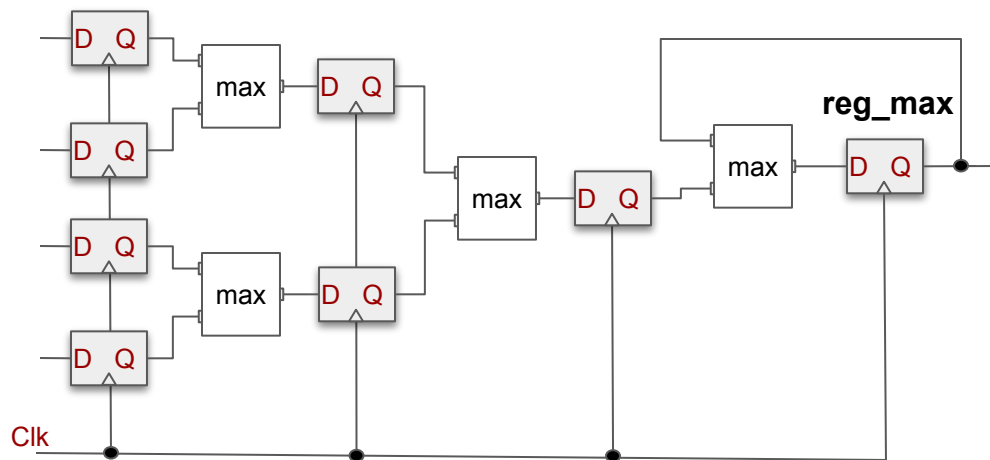- Na jaké maximální frekvenci může obvod pracovat?
- Jakou dobu bude trvat zpracování všech 10M vzorků dat?
- Za jak dlouho budeme mít k dispozici první výsledek?



$T = \dots\dots\dots\text{ ns}$

$f = \dots\dots\dots\text{ MHz}$

$t_{8\text{MB}} = \dots\dots\dots\text{ ns}$

Latence =  $\dots\dots\dots\text{ ns}$

## • Proudové zpracování dat (nekonečná smyčka)

- Vstupní tok dat je tvořen souvislým proudem vzorků, které přicházejí s určitou četností (frekvence vzorků za sekundu).
- Data přicházejí bez adresace, po datové sběrnici nejčastěji ve formě rámců.
- **Četnost vzorků na vstupu definuje požadovanou propustnost pro zpracování dat**
- Výstupem je často modifikace vstupu nebo agregovaná, případně vyfiltrována data.

### Zpracování obrazu



Zpracování  
obrazu

4K, 60fps, 10b ~ 55,6 Gb/s

### Síťové aplikace



Zpracování  
síťových  
dat

Síťové linky na rychlosti  
40, 100 nebo 400 Gb/s



- Proč mapovat algoritmus do hardware
- Mapování základních konstrukcí do hardware
  - Sekvence
  - Selekcce
  - Iterace
- ***Modulární návrh***
- Shrnutí

## • Procedury a funkce umožňují

- stavebnicově **skládat z jednodušších částí kódu složitější konstrukce**,
- realizovat návrh systému shora dolů a **vyšší čitelnost kódu**
- **opakování volání kódu** pomocí volání funkcí **nebo replikaci kódu** pomocí inline funkcí
- funkce má právě jednu návratovou hodnotu, procedura spouští akci nebo umožňuje získat více návratových hodnot

### Příklad funkce

*Absolutní hodnota rozdílu prvků a, b*

```
int abs(int a, int b) {  
    if(a>b)  
        return a-b;  
    else  
        return b-a;  
}
```

#### Standardní volání funkce

```
int abs(int a, int b) {  
    if(a>b)  
        return a-b;  
    else  
        return b-a;  
}
```

```
int main() {  
    int i=10, j=5, y1;  
    int k=10, l=5, y2;  
    y1=abs(i, j);  
    y2=abs(k, l);  
    return 0;  
}
```

#### Inline funkce po kompilaci

```
int main() {  
    int i=10, j=5, y1;  
    int k=10, l=5, y2;  
  
    if(i>j)  
        y1=i-j;  
    else  
        y1=j-i;  
  
    if(k>l)  
        y2=k-l;  
    else  
        y2=l-k;  
  
    return 0;  
}
```


*Inline funkce  
nejsou volány, ale  
jsou po kompilaci  
vlozeny do kódu  
(replikovány)*

- Procedury a funkce se mapují na HW komponenty

- Jednotlivé **vstupně/výstupní parametry funkce odpovídají vstupům a případně i výstupům obvodu.**
- **Sekvenci příkazů definuje architekturu obvodu**
- Návrátová hodnota funkce odpovídá výstupu hardwarové komponenty
 
## **Funkce výpočtu absolutní hodnoty**


```
int abs(int a, int b){  
    if(a>b)  
        return a-b;  
    else  
        return b-a;  
}
```



**HW komponenta realizující funkci výpočtu absolutní hodnoty**

## Sdílení komponent

(Standardní volání)

 


- Nelze spustit funkci současně ze dvou míst  
→ je nutné zajistit vzájemné vyloučení.
- Přepínání vstupů z míst volání funkce
- Propojení výstupu do místa volání funkce
- **Šetří hardwarové zdroje, ale s počtem míst volání roste složitost propojení**

```
int abs(int a, int b){  
    if(a>b)  
        return a-b;  
    else  
        return b-a;  
}  
  
int main(){  
    int i=10,j=5,y1;  
    int k=10,l=5,y2;  
    y1=abs(i,j);  
    y2=abs(k,l);  
    return 0;  
}
```

## Replikace komponent

(Inline funkce)

 


- Vložení komponenty do HW architektury a napojení na vstupní a výstupní signály
- Umožňuje paralelní zpracování
- **S každou replikovanou komponentou narůstá spotřeba hardwarových zdrojů.**

- Jak přepínat vstupy a výstupy sdílené komponenty?
  - Multiplexory nebo třístavové sběrnice

## Příklad

Odesílání dat po sériové lince

Přepínání pomocí  
multiplexoru

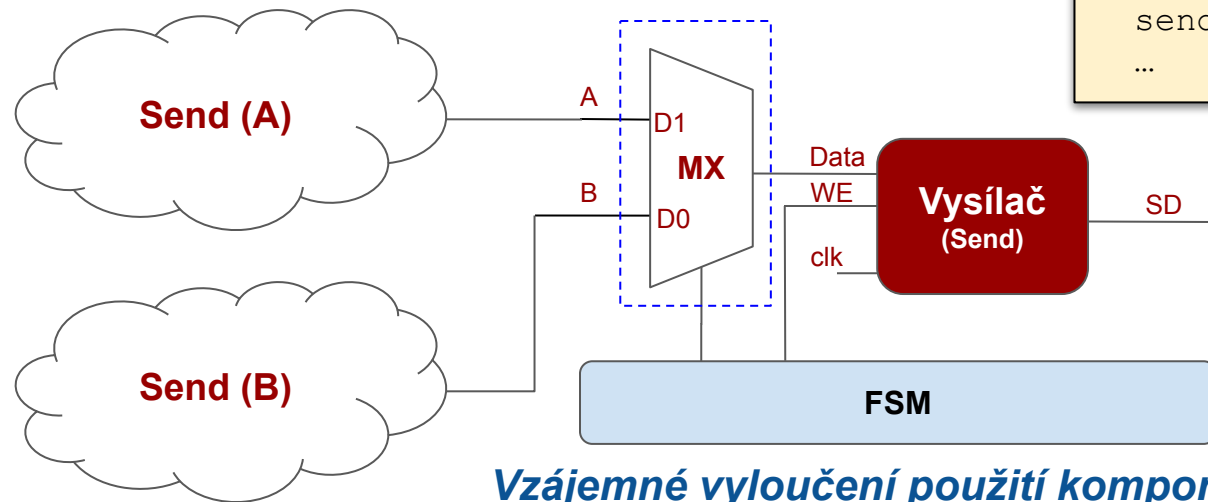


```
...  
send (A) ;  
...  
send (B) ;  
...
```

Sdílení komponenty sice šetří hardwarové zdroje, ale s počtem míst volání roste složitost propojení, počet použitých multiplexorů → obvod pak musí pracovat na nižší frekvenci


**Vzájemné vyloučení použití komponenty**  
(časový multiplex)

- Realizace pomocí třístavových budičů.

## Třístavový budič

 

Enable	A	B
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

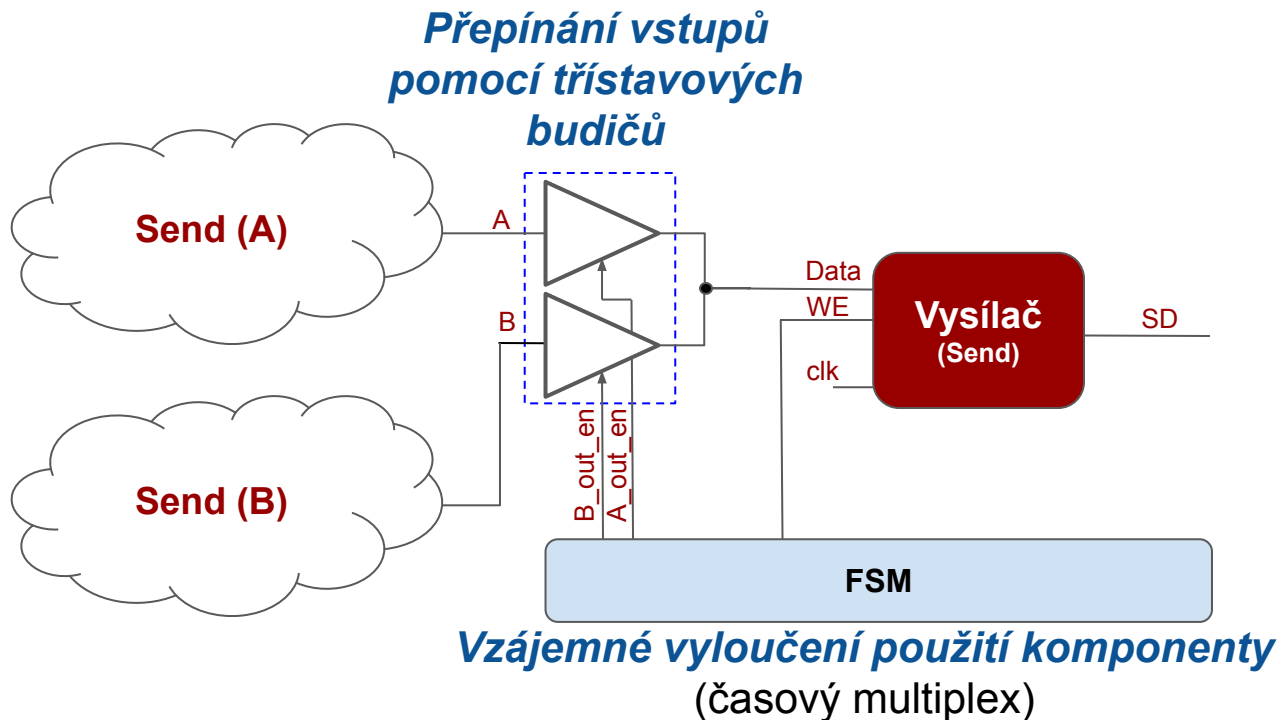


- Výběr maxima z posloupnosti 8 prvků

## Funkce výpočtu maxima

```
int max(int a, int b) {  
    if (a > b)  
        return a;  
    else  
        return b;  
}
```

**Replikace jednotek** umožňuje  
zpracovat osm prvků posloupnosti  
za  $T = 3 * t_{max}$

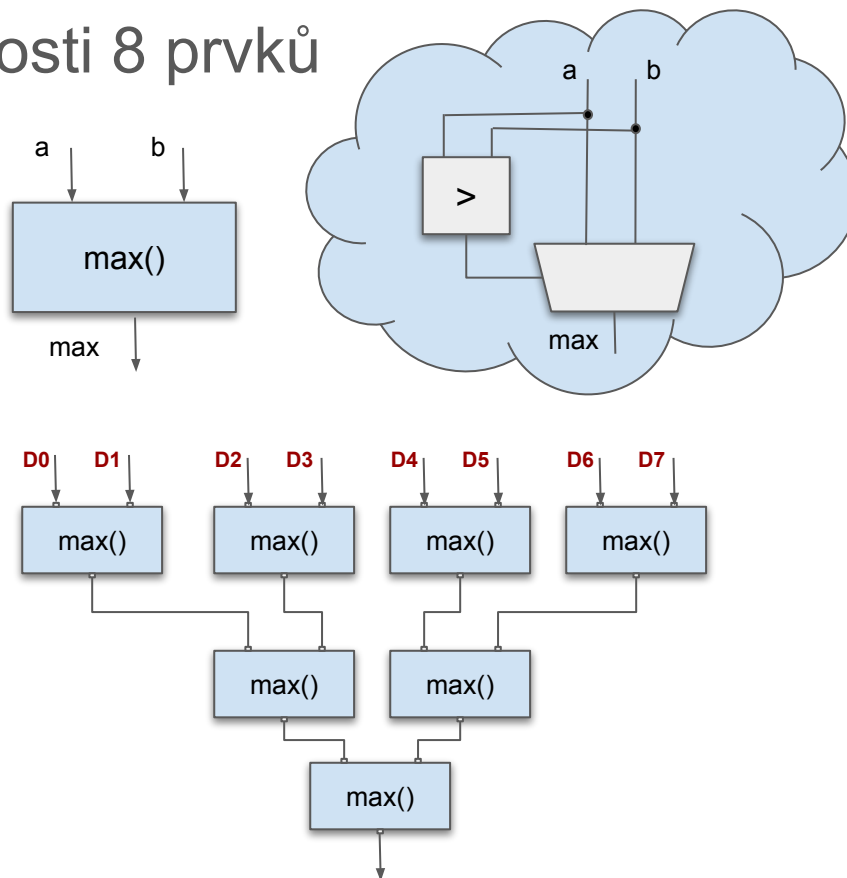V případě **sdílení jedné funkce**  
max() by se zpracovalo všech osm  
prvků posloupnosti za  $T = 7 * t_{max}$



- Proč mapovat algoritmus do hardware
- Mapování základních konstrukcí do hardware
  - Sekvence
  - Selekcce
  - Iterace
- Modulární návrh
- ***Shrnutí***



- Libovolný algoritmus vytvořený na základě **sekvence**, **selekce** a **iterace** lze rovněž realizovat na úrovni hardware
- Srovnání HW s implementací algoritmu v software
  - Hardwarové zpracování nabízí vyšší potenciál k paralelizaci výpočtu
  - Při návrhu obvodu lze využít různých technik akcelerace např. **zřetězení**, **rozbalení smyček** nebo jejich kombinaci – vede na **velké množství potenciálních realizací** s různou dobou výpočtu a množstvím požadovaných výpočetních zdrojů
  - Návrhář aplikace však musí mnohem více zohlednit **časové aspekty obvodu**, což výrazně zvyšuje složitost návrhu
- Složitější obvody je možné skládat z jednodušších
  - Podobně jako se používají pro strukturované programování procedury a funkce, je možné v hardware použít ke skládání složitých obvodu vytvořené komponenty.
  - Komponenty je možné vkládat samostatně nebo je sdílet, a tak optimalizovat výsledný obvod buď na rychlost zpracování nebo na použité hardwarové zdroje.

- Navrhnete obvod, který vybere maximální a minimální prvek z N-prvkového pole uloženého v paměti.
  - Kolik taktů hodin bude trvat zpracování 1024 prvků pole?
  - Jaká bude maximální frekvence obvodů, pokud zpoždění všech použitých komponent je shodně 2 ns, zpoždění na každém vodiči shodně 1 ns a setup time registrů je také 1 ns?
  - Zamyslete se nad různými způsoby urychlení při zpracování v hardware.

Děkuji za pozornost